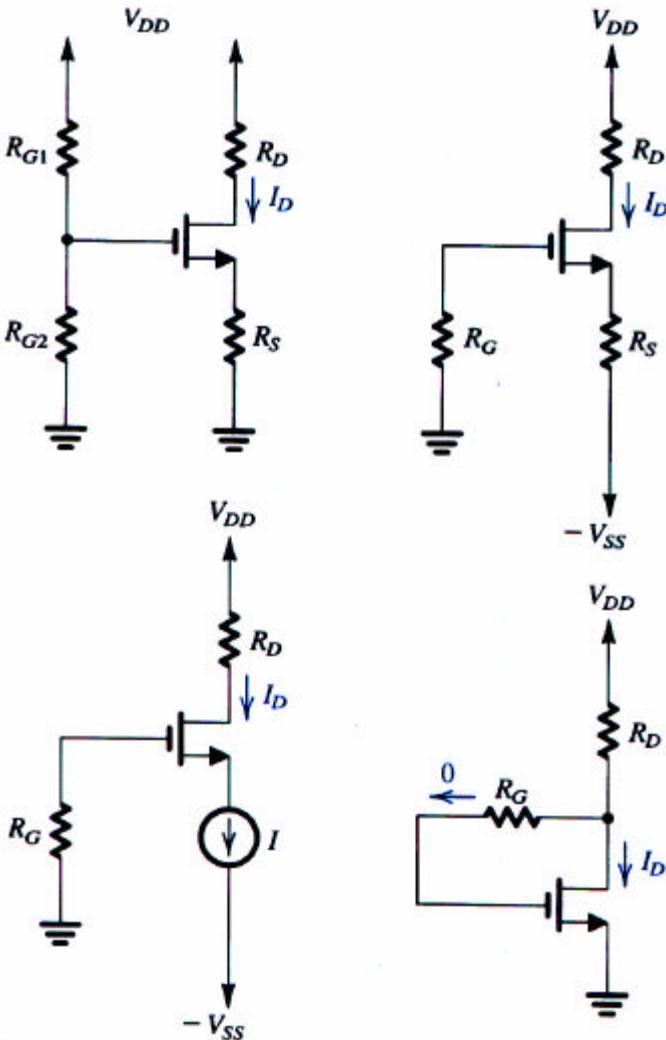


基本MOSFET放大器

1. 偏壓電路設計與分析
2. 基本MOSFET放大器
3. IC MOSFET放大器

偏壓電路設計與分析

Discrete MOSFET amplifiers的偏壓設計



1. 因為 $I_G=0$ ，電路容易設計。
2. I_D 和 V_{GS} 有關，必須小心設計。
3. R_G 通常很大在 $M\Omega$ 範圍。在 IC 製程相當麻煩，故此類偏壓設計在 IC 設計中不太使用。

IC MOSFET amplifiers的偏壓設計

IC電路偏壓設計的一些基本原則：

1. 少用電阻，多用電晶體，省空間。即用active load。
2. 使用電流源。

電流源一般有兩種：一種是用前面提到過的空乏型元件，將GS短路；另一種是使用電流鏡(current mirror)。


基本MOS電流鏡

1 I_{REF} 決定 V_{GS} 。

$$I_{\text{REF}} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_t)^2$$

2

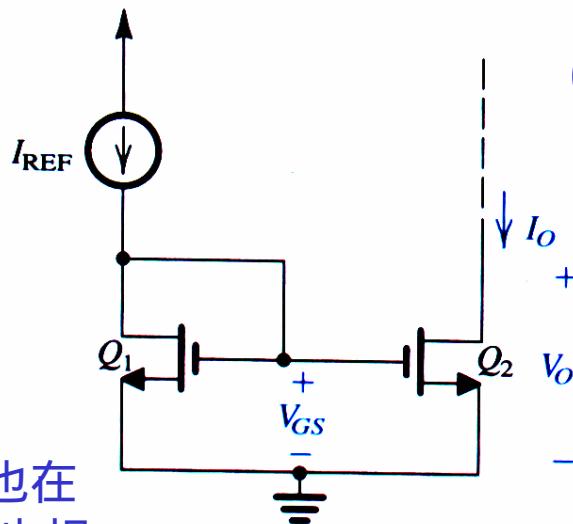Q_1 和 Q_2 有相同的 V_{GS} ，若也在相同的基板同時製作， V_t 也相同， k' 也相同，溫度也相同。




3 V_{GS} 決定 I_O 。

$$I_O = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS} - V_t)^2$$


$$\frac{I_O}{I_{\text{REF}}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

尺寸比例可以控制得很準確。

電流鏡的輸出特性

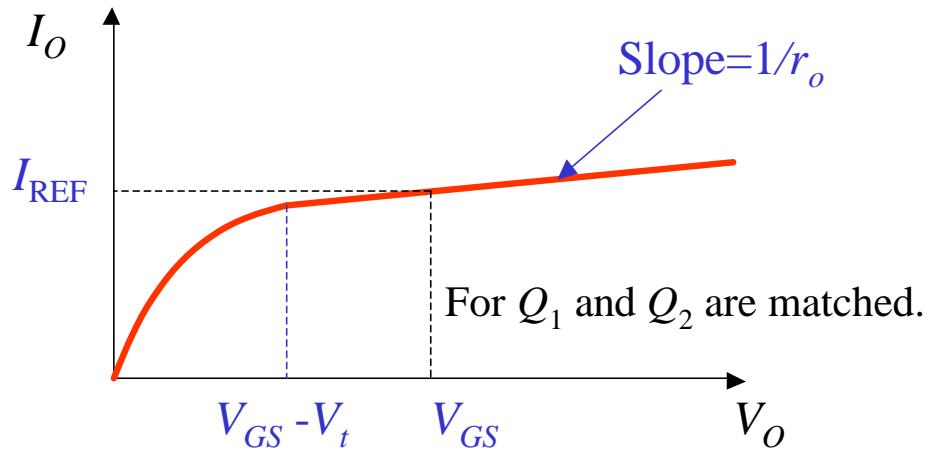


當 $V_O \geq V_{GS} - V_t$ 之等效電路

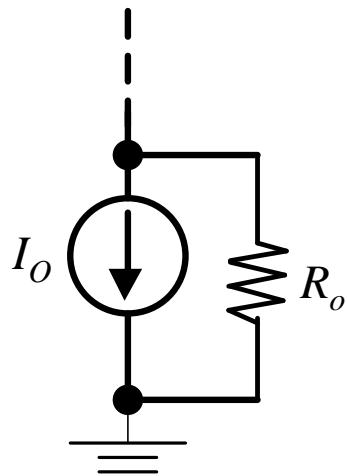


$$R_o = \frac{\Delta V_O}{\Delta I_O} = r_{o2} = \frac{V_A}{I_O}$$

小訊號模型

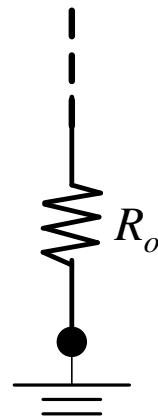

簡易電流鏡設計

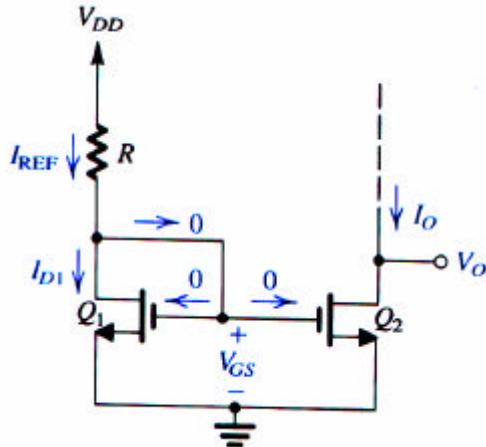

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$
$$I_{D1} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

解 I_{D1} 和 V_{GS}

例題


Given $V_{DD} = 5\text{V}$ and using $I_{REF} = 100\mu\text{A}$, it is required to design the above circuit to obtain an output current whose nominal value is $100 \mu\text{A}$. Find R if Q_1 and Q_2 are matched, have channel lengths of $10 \mu\text{m}$ and channel widths of $100 \mu\text{m}$, $V_t = 1\text{V}$ and $k'_n = 20 \mu\text{A/V}^2$. What is the lowest possible value of V_O ? Assuming that fabrication technology results in an Early voltage that can be expressed as $V_A = 10L$, where L is in microns and V_A in volts, find the output resistance of the current source. Also find the change in output current resulting from a 3-V change in V_O .

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$100 = \frac{1}{2} \times 20 \times \frac{100}{10} (V_{GS} - 1)^2 \quad V_{GS} = 2\text{V or } 0\text{V(X)}$$

$$R = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{RI_{D1}} = \frac{(5 - 2)\text{V}}{100\text{mA}} = 30\text{ k}\Omega$$
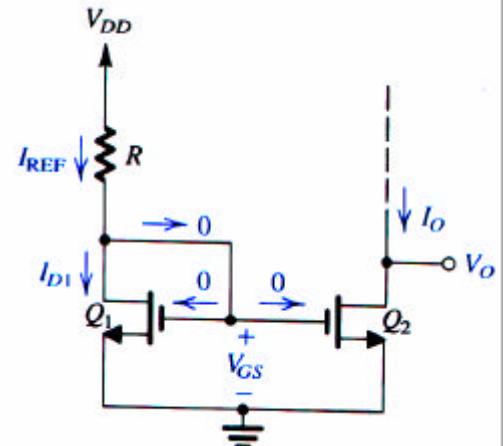
$$V_{O\min} = V_{GS} - V_t = 2 - 1 = 1\text{V}$$



$$L = 10\text{nm} \Rightarrow V_A = 10 \times 10 = 100\text{V}$$



$$r_o = \frac{100\text{V}}{100\text{mA}} = 1\text{M}\Omega$$

The change in output current resulting from a 3-V change in V_O :

$$\Delta I_O = \frac{\Delta V_O}{r_o} = \frac{+3\text{V}}{1\text{M}\Omega} = +3\text{mA}$$

About 3% change in output current.

Current-Steering Circuits

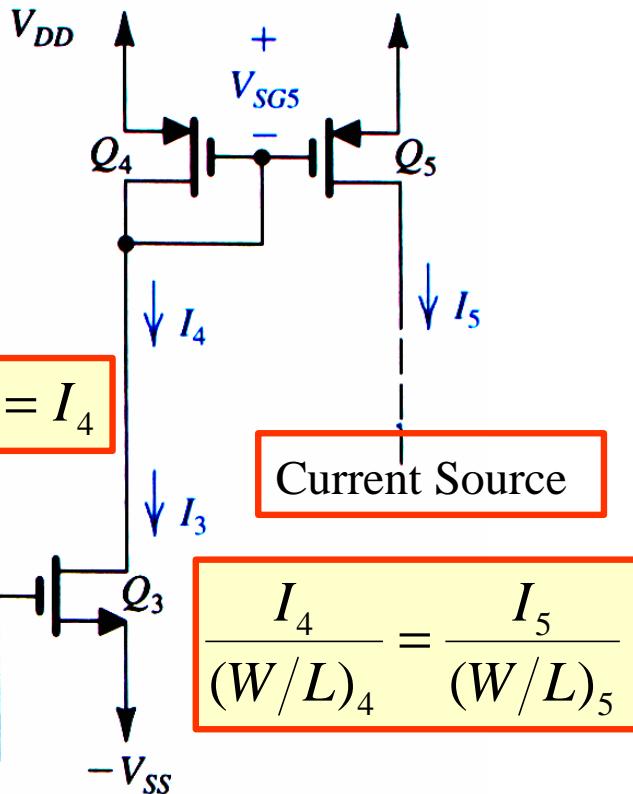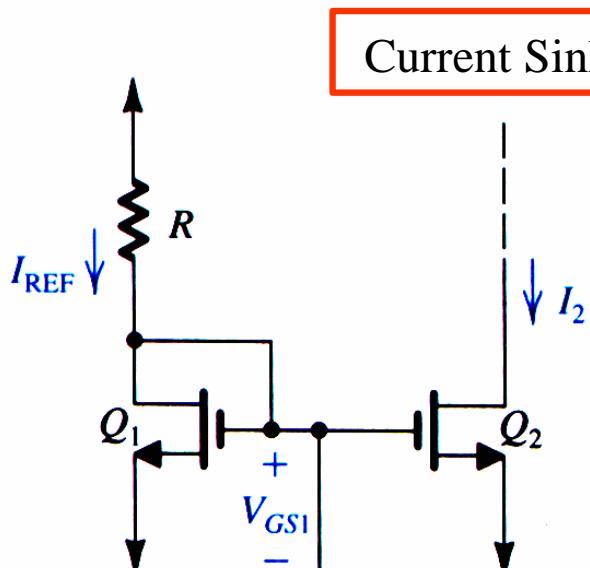


$$\frac{I_{\text{REF}}}{(W/L)_1} = \frac{I_2}{(W/L)_2}$$

$$\frac{I_{\text{REF}}}{(W/L)_1} = \frac{I_3}{(W/L)_3}$$


在IC設計上相當有用

基本MOSFET放大器


和BJT放大器類似，基本MOSFET放大器有三種接法：

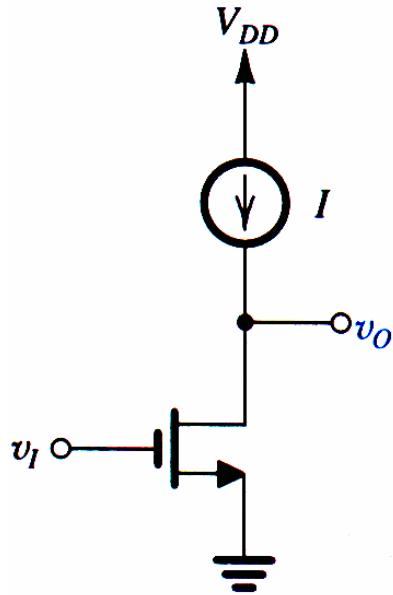

Common source (CS)

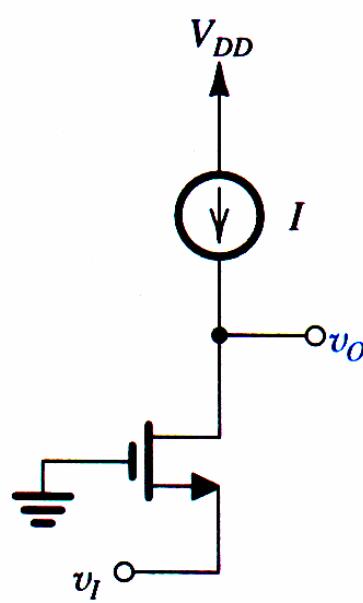

Common gate (CG)

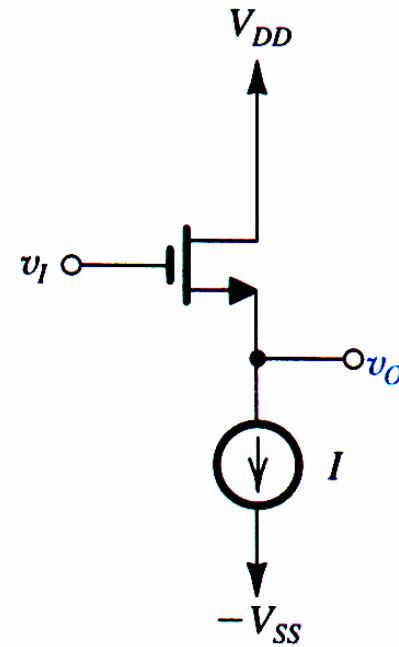

Common drain (CD)
Source follower

基本MOSFET放大器的特性(用在一般discrete電路)

同學練習自行推導

	A_{u0}	A_{i0}	R_i	R_o
CS	$-g_m R_L$	$-\infty$	∞	r_o
CG	$g_m R_L$	1	$1/g_m$	$[1+g_m R_s]r_o$
CD	$\frac{g_m R_L}{1+g_m R_L}$	∞	∞	$\frac{1}{g_m} // r_o \approx \frac{1}{g_m}$

和BJT放大器比較


CE	$-g_m R_L$	-b	r_p	r_o
CB	$g_m R_L$	a	r_e	$[1+g_m(R_s//r_p)]r_o$
CC	$\frac{(b+1)R_L}{r_p+(b+1)R_L}$	b+1	$r_p + (b+1)R_L$	$\frac{r_p + R_s}{b+1}$

IC MOSFET放大器


在IC設計中，儘量避免用電阻做負載，而改用電晶體電路作負載(主動式負載)，一般包括電流源及接成二極體形式的電晶體(diode-connected transistor)。

The CMOS Common-Source Amplifier


基本電路

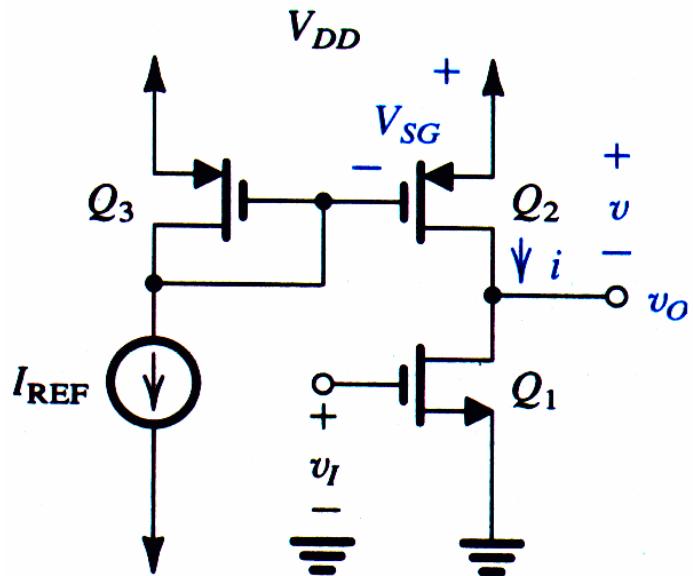


主動式負載特性圖

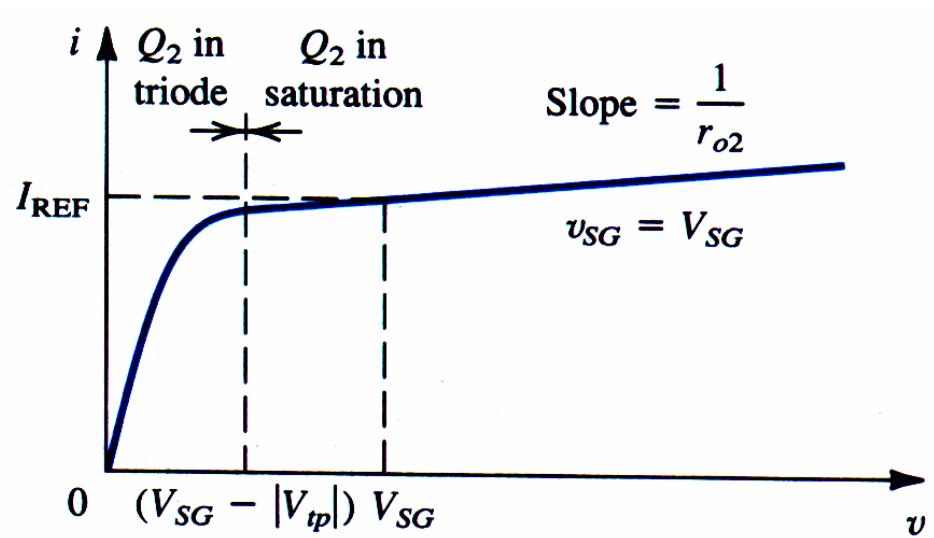

放大電晶體輸出特性與負載曲線

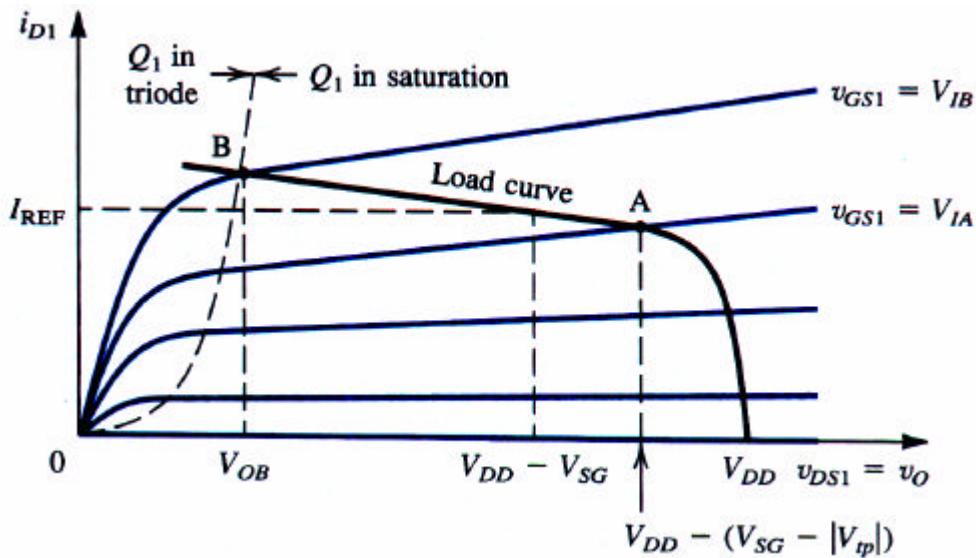


$$u + u_O = V_{DD}$$

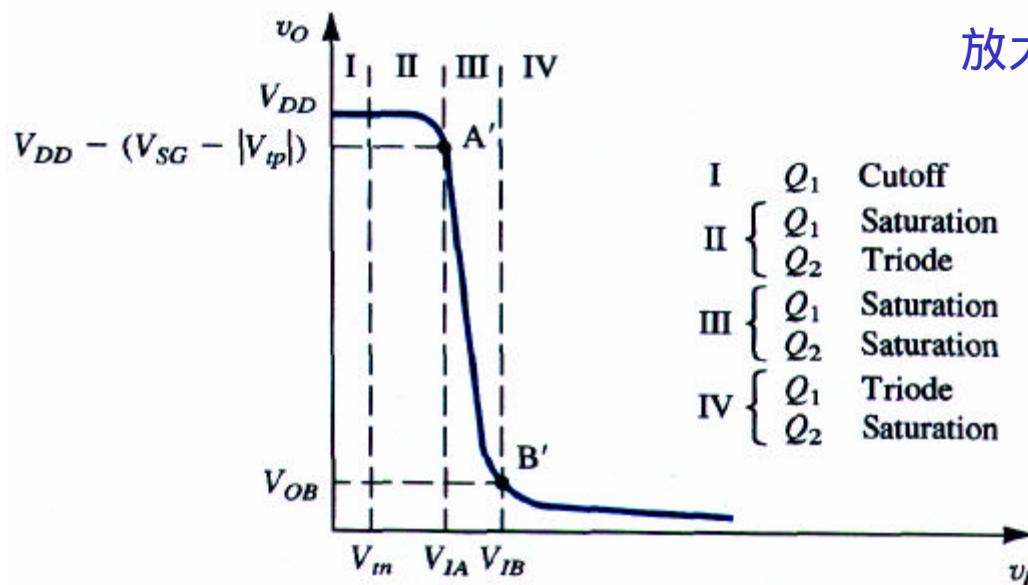

放大器電路的轉換特性

用作線性放大器的區間在III， Q_1 和 Q_2 都在飽和區。這個區間很小，需要有另外的回授電路確保在此區間操作。

小訊號電路分析

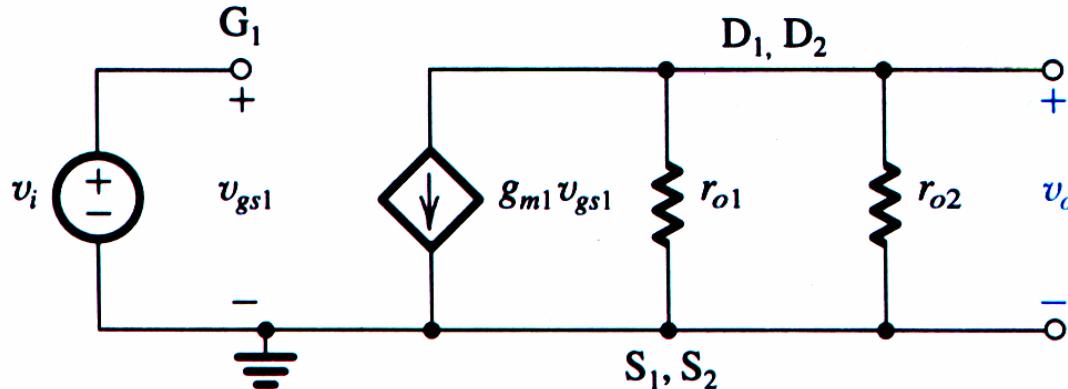

$$\mathbf{u}_o = -g_{m1}\mathbf{u}_{gs1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$$

$$A_u = \frac{\mathbf{u}_o}{\mathbf{u}_i} = \frac{\mathbf{u}_o}{\mathbf{u}_{gs1}} = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$$

$$r_{o2} = \frac{|V_{A2}|}{I_{\text{REF}}}, \quad r_{o1} = \frac{|V_{A1}|}{I_{\text{REF}}}$$

$$g_{m1} = \sqrt{2k'_n \left(\frac{W}{L} \right)} I_{\text{REF}}$$

$$A_u = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2}) = -\frac{\sqrt{2k'_n \left(\frac{W}{L} \right)}}{\frac{1}{|V_{A1}|} + \frac{1}{|V_{A2}|}} \frac{1}{\sqrt{I_{\text{REF}}}}$$


假如 $|V_{A1}| = |V_{A2}| = V_A$

$$A_u \approx -\sqrt{2k'_n \left(\frac{W}{L} \right)} \frac{V_A}{\sqrt{I_{\text{REF}}}}$$


此放大器輸入和輸出阻抗都很大。電壓增益和偏壓電流的平方根成反比。另外，電壓基板效應並不影響此電路，因所有電晶體的 V_{SB} 均為固定值。

The CMOS Common-Gate Amplifier

基本電路

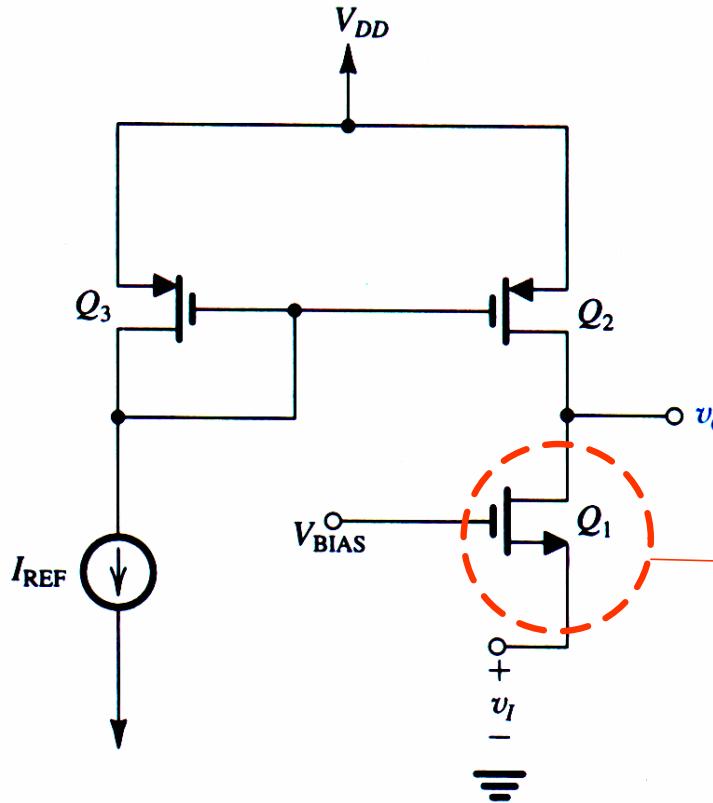

小訊號等效電路分析

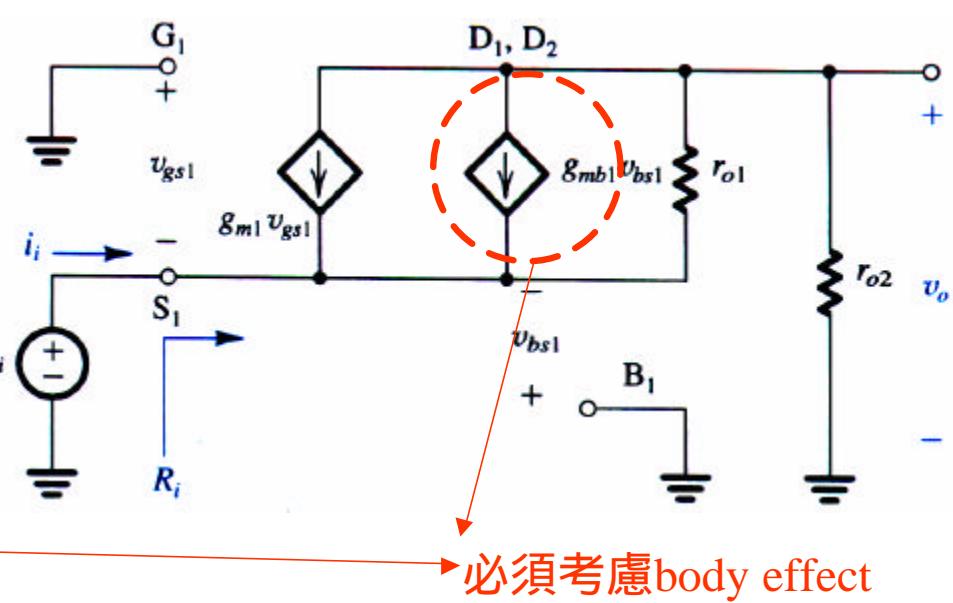

$$u_i = -u_{gs1} = -u_{bs1}$$

上頁的小訊號模型可以簡化為：

$$\frac{\mathbf{u}_i - \mathbf{u}_o}{r_{o1}} + (g_{m1} + g_{mb1})\mathbf{u}_i = \frac{\mathbf{u}_o}{r_{o2}}$$

$$A_u = \frac{\mathbf{u}_o}{\mathbf{u}_i} = (g_{m1} + g_{mb1} + \frac{1}{r_{o1}})(r_{o1} // r_{o2})$$

$$\frac{1}{r_{o1}} \ll g_{m1}$$

$$A_u \approx (g_{m1} + g_{mb1})(r_{o1} // r_{o2})$$


$$g_{mb1} = c g_{m1} \quad c : 0.1 \sim 0.3$$

輸出阻抗

$$R_o = r_{o1} // r_{o2}$$

Body effect使增益大約20%。

輸入阻抗較一般 $R_L << r_{o1}$ 的情形大約2倍。

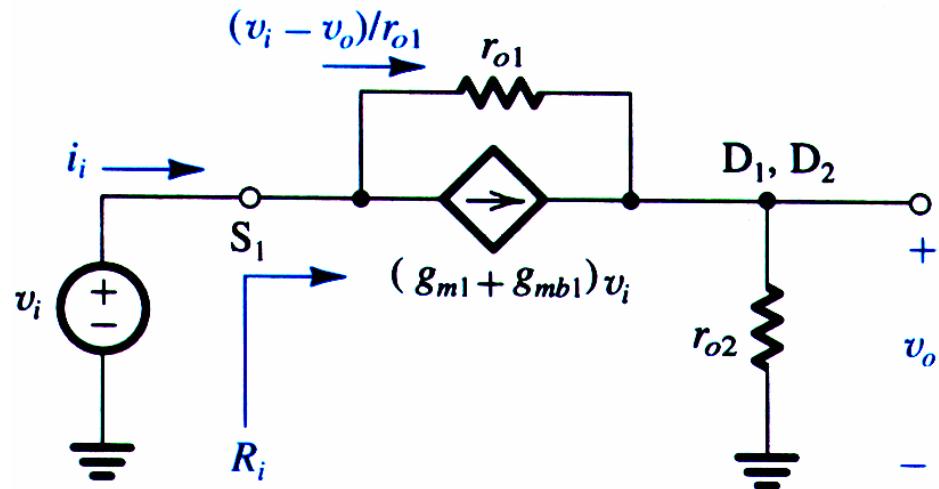

輸入阻抗


$$i_i = \frac{\mathbf{u}_o}{r_{o2}} = \frac{(g_{m1} + g_{mb1} + \frac{1}{r_{o1}})(r_{o1} // r_{o2})\mathbf{u}_i}{r_{o2}}$$

$$R_i = \frac{\mathbf{u}_i}{i_i} = \frac{1}{(g_{m1} + g_{mb1} + \frac{1}{r_{o1}})} \frac{r_{o2}}{(r_{o1} // r_{o2})}$$


$$R_i \approx \frac{1}{(g_{m1} + g_{mb1})} \left(1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} \right) \approx \frac{2}{(g_{m1} + g_{mb1})}$$

The Common-Drain Amplifier or Source Follower

基本電路

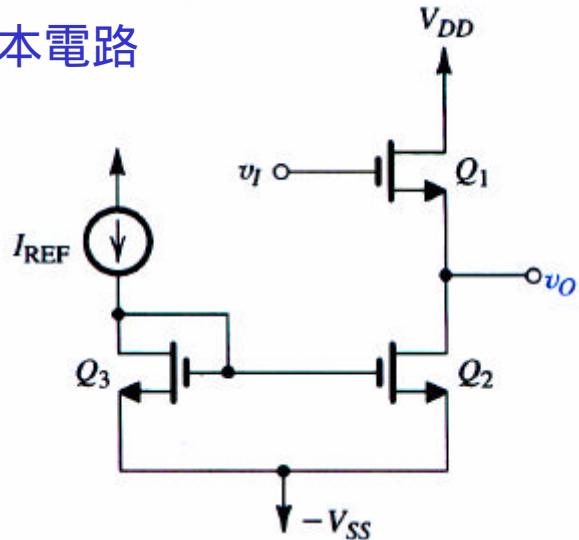

小訊號等效電路分析

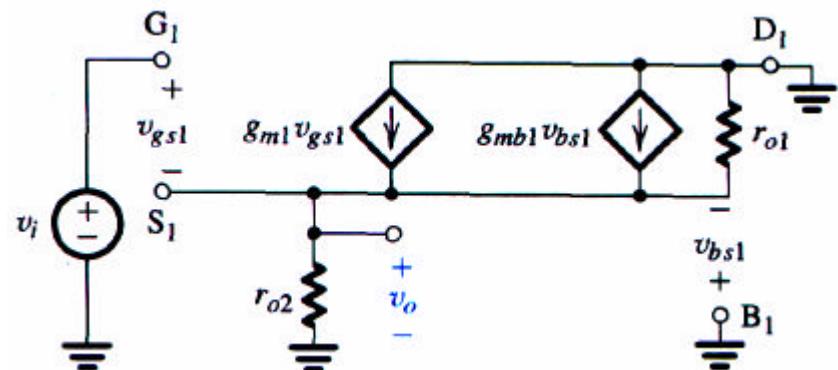


上面的小訊號模型可以簡化為：

$$u_o = u_{s1} = g_{m1} R_S u_{gs1}$$

$$u_i = u_{gs1} + u_{s1} = u_{gs1} + g_{m1} R_S u_{gs1}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{g_{m1} R_S}{1 + g_{m1} R_S}$$
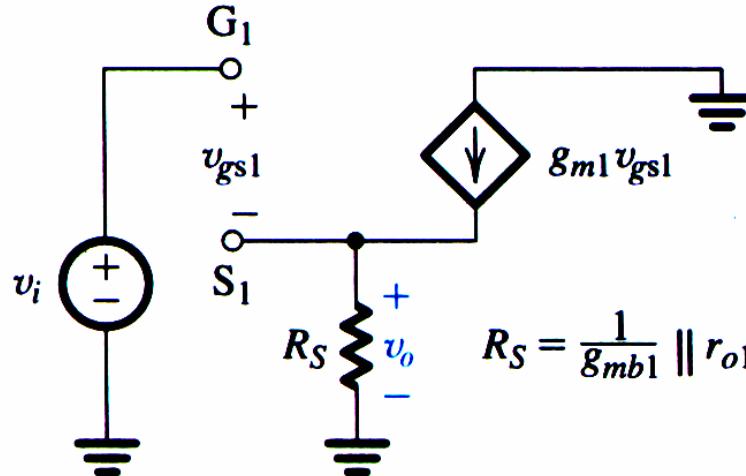
$$A_u = \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1} + \frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}}}$$




一般而言： $g_{m1}, g_{mb1} \gg 1/r_{o1}, 1/r_{o2}$

$$A_u \approx \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1}} = \frac{1}{1 + c}$$

計算輸出阻抗

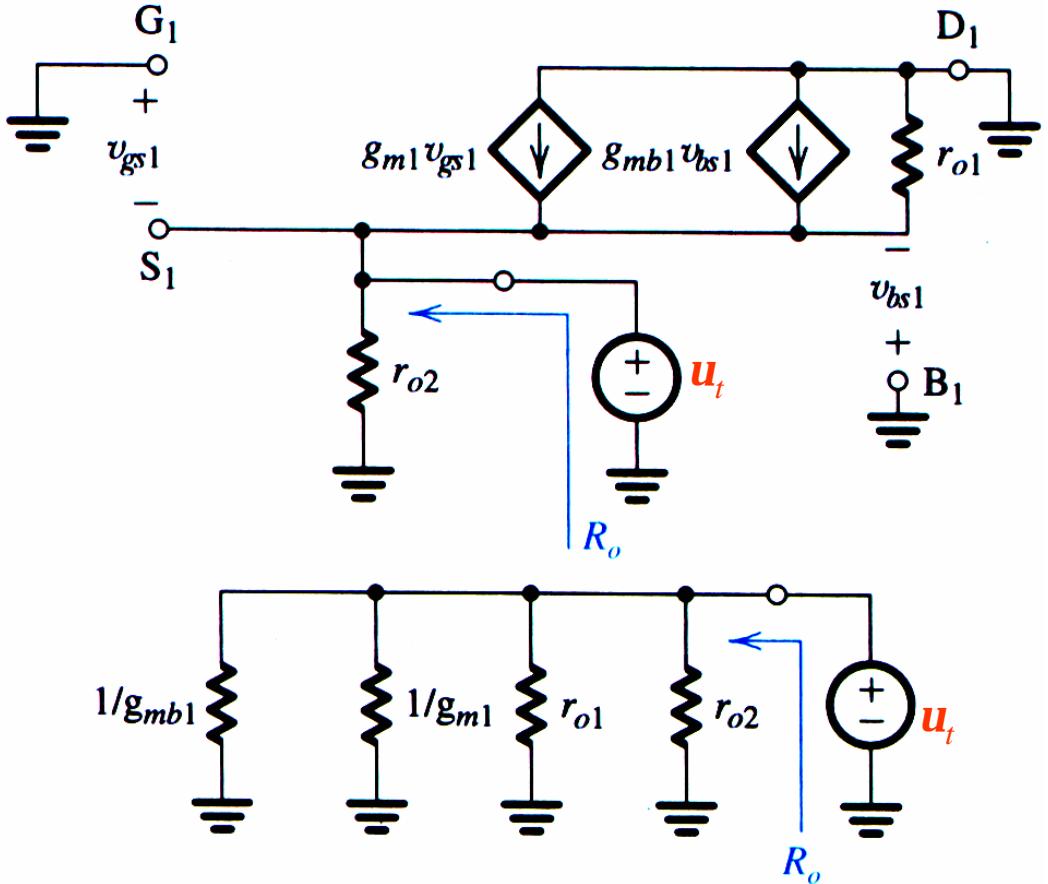
$$\begin{aligned} R_o &= \frac{1}{g_{m1}} // \frac{1}{g_{mb1}} // r_{o1} // r_{o2} \\ R_o &\approx \frac{1}{g_{m1}} // \frac{1}{g_{mb1}} \\ &= \frac{1}{g_{m1}(1 + c)} \end{aligned}$$




ALL NMOS Amplifier Stages

這種形式的IC放大器可以使用所謂的diode-connected transistor的接法形成主動式負載。又可分為增強型與空乏型的接法。



Diode-connected enhancement MOS

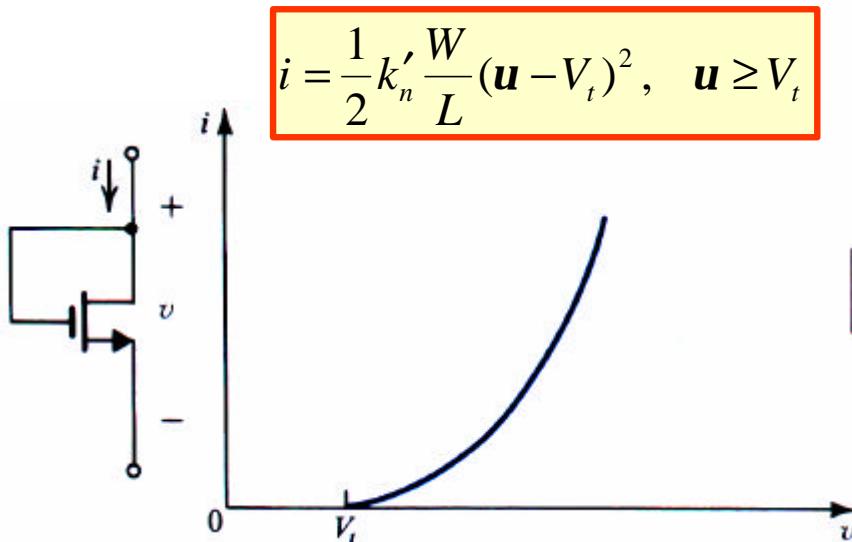


Diode-connected depletion MOS

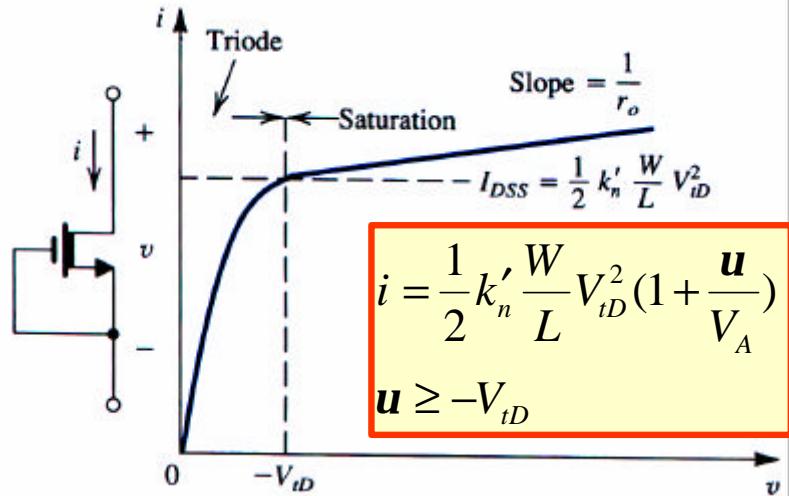

小訊號模型

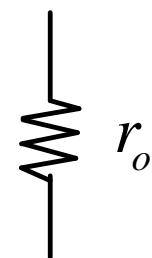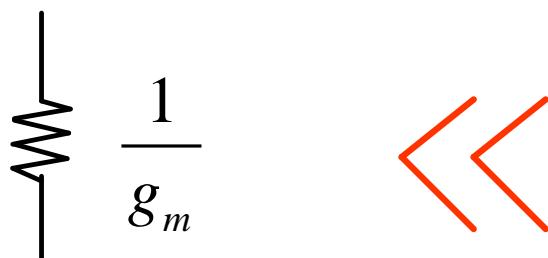

NMOS Amplifier with Enhancement Load


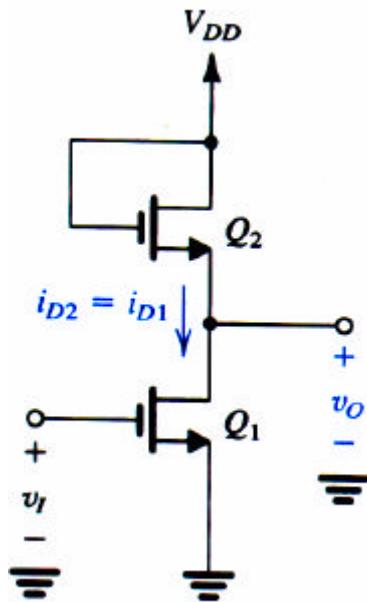


先不考慮body-effect和 r_o

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{DD} - u_O - V_{t2})^2$$

$$= \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right)_1 (u_I - V_{t1})^2$$
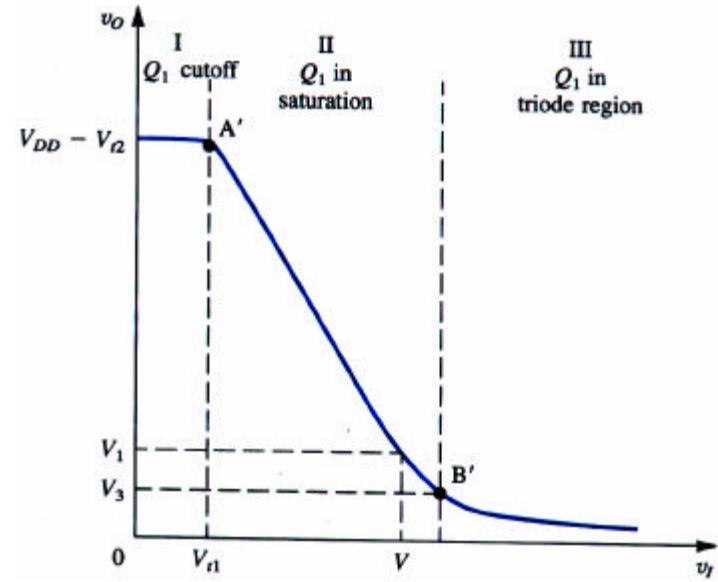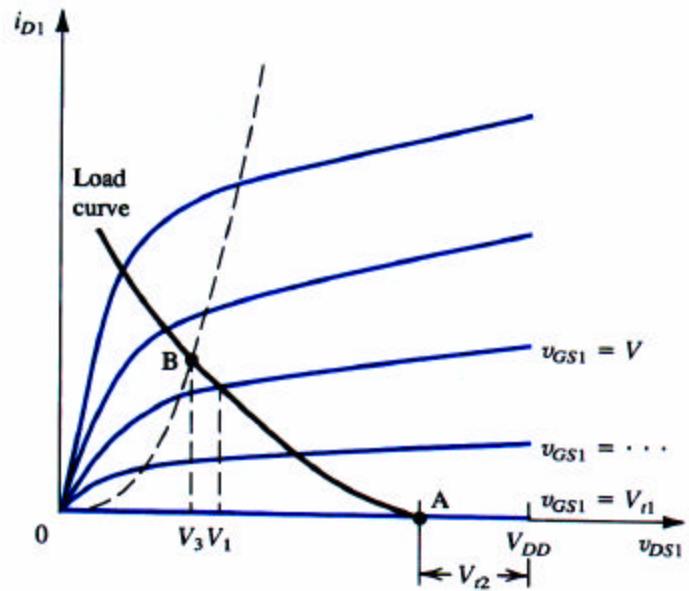
$$u_O = \left(V_{DD} - V_{t2} + \sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2} V_{t1}} \right) - \sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} u_I$$



小訊號增益

$$A_u = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}$$

和偏壓的電流無關，只和元件尺寸有關

若考慮 Q_2 的 body effect

$$A_u = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + c_2}$$



輸出阻抗

$$R_o = \frac{1}{g_{m2}} // \frac{1}{g_{mb2}} // r_{o1} // r_{o2}$$

$$R_o \approx \frac{1}{g_{m2}} // \frac{1}{g_{mb2}} = \frac{1}{g_{m2}(1 + c_2)}$$

通常此類放大器的增益無法做太大。好處是非線性失真小。


NMOS Amplifier with Depletion Load

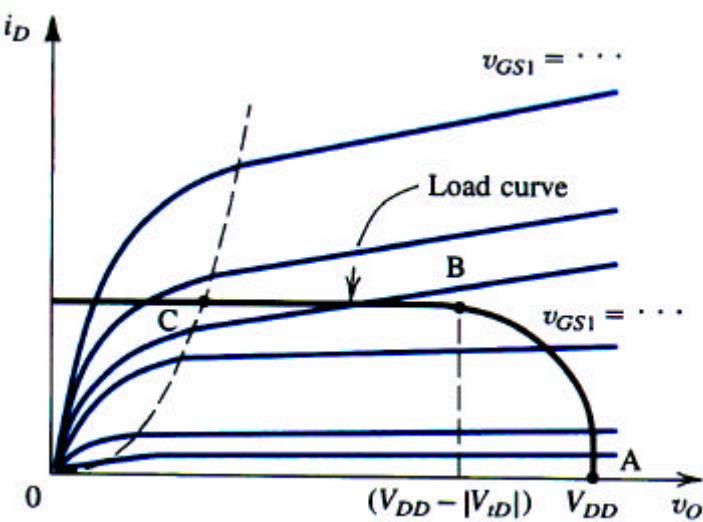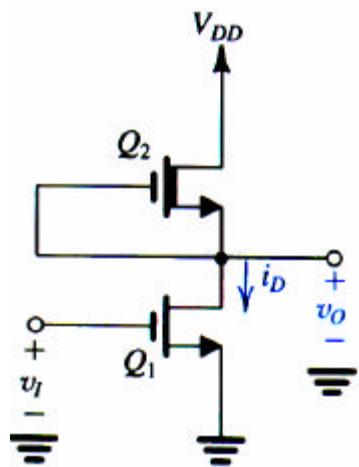

若不考慮body effect


$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -g_m (r_{o1} // r_{o2})$$

$$R_o = r_{o1} // r_{o2}$$

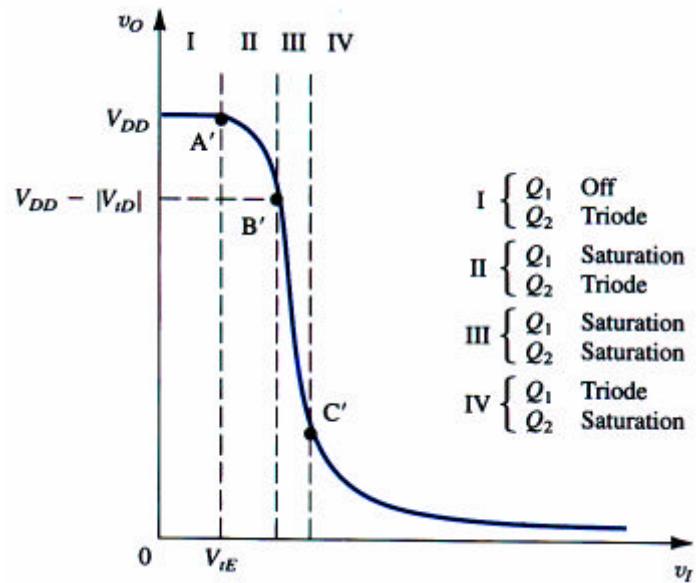

若考慮body effect呢？？

畫出小訊號等效電路

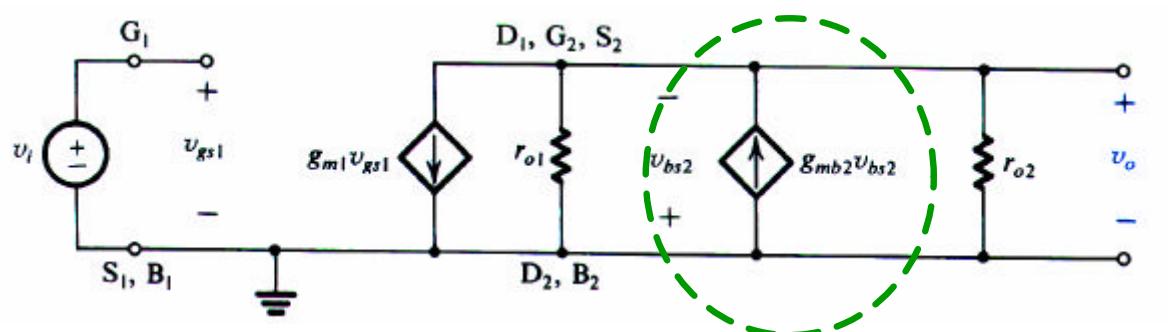

$$A_u = \frac{\mathbf{u}_o}{\mathbf{u}_i} = -g_{m1} \left[\left(\frac{1}{g_{mb2}} \right) // r_{o1} // r_{o2} \right]$$

$$R_o = \left(\frac{1}{g_{mb2}} \right) // r_{o1} // r_{o2}$$

通常 $\left(\frac{1}{g_{mb2}} \right) \ll r_{o1}, r_{o2}$

$$A_u \approx -\frac{g_{m1}}{g_{mb2}} = -\frac{g_{m1}}{\mathbf{c}_2 g_{m2}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{\mathbf{c}_2}$$

$$R_o \approx \frac{1}{g_{mb2}} = \frac{1}{\mathbf{c}_2 g_{m2}}$$