

集成电路设计系列

《集成电路设计基础》

第2章 CMOS逻辑设计入门

本章概要

- 开关与逻辑
- MOSFET
- 基本逻辑门
- 组合逻辑门
- 传输门

本章参考书

- John P. Uyemura, *Introduction to VLSI Circuits and Systems*, John Wiley & Sons, Inc., 2002. Chapters 2.


中译本：周润德译，超大规模集成电路与系统导论，电子工业出版社，2004.1。第2章。

2.1 开关与逻辑


高电平有效开关

高电平有效


单个开关 →

 

开关串联 →

 

开关并联 →

 


2.1 开关与逻辑


低电平有效开关

低电平有效

单个开关 →

 

开关串联 →

 

OR2

开关并联 →


2.1 开关与逻辑

开关 → 逻辑


- 开关的组合可以完成逻辑运算
 - 开关串联可实现“与”操作
 - 开关并联可实现“或”操作
- 同时使用高、低电平有效的开关才能实现正确的逻辑
 - 高电平有效时的逻辑关系仅当控制电平为高时有效
 - 低电平有效时的逻辑关系仅当控制电平为低时有效

2.1 开关与逻辑

开关 → 非门

 

基于开关的非门 (NOT)

 

基于MUX的非门 (NOT)

2.2 MOSFET


什么是MOSFET?

- 定义
 - Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
 - 金属-氧化物-半导体场效应晶体管
- 功能
 - 能够实现上述高电平有效和低电平有效的控制开关，因此能够实现逻辑电路
 - 现代数字集成电路的基础
- 类型
 - nFET: n沟道MOSFET→高电平有效开关
 - pFET: p沟道MOSFET→低电平有效开关


2.2 MOSFET

类型及符号


n沟道增强型

 


n沟道耗尽型

 

p沟道增强型

 


带体接触的n沟道增强型

 

2.2 MOSFET



MOSFET作为开关

 

2.2 MOSFET



nFET开关与pFET开关

nFET

  

高电平有效

pFET

  


低电平有效

2.2 MOSFET

开关作用


nFET

 

- $V_{GSn} \leq V_{Tn}$, nFET截止(off), 开关断开
 - $V_{GSn} > V_{Tn}$, nFET导通(on), 开关闭合
- 栅源电压 $V_{GSn} > 0$

阈值电压 $V_{Tn} = -0.5 \sim -0.7V$

pFET

 


- $V_{SGp} \leq |V_{Tp}|$, pFET截止(off), 开关断开
 - $V_{SGp} > |V_{Tp}|$, nFET导通(on), 开关闭合
- 栅源电压 $V_{GSp} < 0$

阈值电压 $V_{Tp} = -0.5 \sim -0.8V$


2.2 MOSFET

传输特性

nFET

 

pFET

 

阈值电压损失

2.2 MOSFET

逻辑与电压的关系

■ 理想关系

- 逻辑1: 电路最高电压, V_{DD} (5V、3.3V等)
- 逻辑0: 电路最低电压, 0V (或 V_{SS})

■ MOSFET实现

■ 逻辑1

- nFET: V_{DD} (理想)
- pFET: $V_{DD} \rightarrow V_{DD} - |V_{Tp}|$ (不理想)

■ 逻辑0

- nFET: $0 \rightarrow V_{Tn}$ (不理想)
- pFET: 0 (理想)

2.2 MOSFET


为什么要用CMOS?

- **nFET**: 传输逻辑1时, 输出电压只能为 $V_{DD} - V_{Tn} < V_{DD}$, 否则管子不能导通; 传输逻辑0时, 输出电压可以为0V。因此, nFET传送强逻辑0和弱逻辑1
- **pFET**: 传输逻辑0时, 输出电压只能为 $|V_{Tp}| > 0$, 否则管子不能导通; 传输逻辑1时, 输出电压可以为 V_{DD} 。因此, pFET传送强逻辑1和弱逻辑0
- **CMOS**: 用pFET传送逻辑1 (电平为 V_{DD}), 用nFET传送逻辑0 (电平0V), 能同时传送强逻辑1和强逻辑0

2.3 基本逻辑门


基本构成

CMOS
↓
Complementary MOSFET

 


一般化的
CMOS逻辑门

高电平输出

 


低电平输出

 

2.3 基本逻辑门

反相器:逻辑描述

 

逻辑符号

x	\bar{x}
0	1
1	0


真值表

$$f(x) = \text{NOT}(x) = \bar{x}$$


逻辑表达式

2.3 基本逻辑门


反相器:CMOS实现

 

电路图

 

(a) $x=0$ 输入


 


(b) $x=1$ 输入

工作状态

2.3 基本逻辑门

反相器:开关模型

  


$$V_{OH} = V_{DD}$$

$$V_{OL} = 0$$


2.3 基本逻辑门

或非门:逻辑描述

 

逻辑符号

真值表

 


卡诺图

x	y	Mpx	Mpy	Mnx	Mny	g
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0


工作状态表

2.3 基本逻辑门


或非门:FET实现

 

a	b	out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

nFET并联实现或非
(低电平有效)


 


pFET串联实现与非
(高电平有效)



2.3 基本逻辑门

或非门:CMOS实现

分别实现

  


或非门的逻辑电路图

  

完整实现


2.3 基本逻辑门

或非门:CMOS实现

 

2输入或非门
(NOR2)



p串n并

 

3输入或非门
(NOR3)


2.3 基本逻辑门

或非门:不同的电路画法

  


2.3 基本逻辑门

与非门:逻辑描述

 

逻辑符号

真值表

 



卡诺图

x	y	Mpx	Mpy	Mnx	Mny	h
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

工作状态表


2.3 基本逻辑门

与非门:FET实现

  

nFET串联实现与非
(低电平有效)


a	b	out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 





pFET并联实现与非
(高电平有效)

2.3 基本逻辑门

与非门:CMOS实现

 


分别实现

    

完整实现


2.3 基本逻辑门

与非门: 电路特点

 

2输入与非门
(NAND2)



n串p并

 

3输入或非门
(NAND3)

2.3 基本逻辑门

与非门:不同的电路画法

  

2.4 组合逻辑门


- 同一个组合逻辑可以用不同的电路来实现
- 设计原则
 - 包含的门数及管数尽可能的少
 - 门的连接关系尽量简单
 - 多用反相门（NAND、NOR等），少用同相门（AND、OR等）
- 设计目标
 - 减少芯片面积→降低芯片成本
 - 缩短互连线→提高传输速度

2.4 组合逻辑门


实例(1)

$$F(a,b,c) = \overline{a \cdot (b + c)}$$

14个
晶体管

 

10个
晶体管

 



2.4 组合逻辑门

实例(2)

$$F(a,b,c) = \overline{a \cdot (b+c)} = [\overline{a} + (\overline{b} \cdot \overline{c})] \cdot 1 + [a \cdot (b+c)] \cdot 0$$


pFET

nFET

  

2.4 组合逻辑门

实例(3)

 



2.4 组合逻辑门

与或非门:FET实现

And-Or-Invert

与或非 (AOI)

  
$$X(a,b,c,d) = \overline{(a \cdot b) + (c \cdot d)}$$



用nFET实现

$$X = 0 \cdot [(a \cdot b) + (c \cdot d)]$$

输出低电平时有效

 

用pFET实现






$$X = 1 \cdot [(a \cdot b) + (c \cdot d)]$$

输出高电平时有效

2.4 组合逻辑门

与或非门:CMOS实现

分别实现

     

完整实现



2.4 组合逻辑门

或与非门:FET实现

Or-And-Invert

或与非 (OAI)

  
$$Y(a,b,e,f) = \overline{(a+e) \cdot (b+f)}$$



用nFET实现

$$X = 0 \cdot [(a+e) \cdot (b+f)]$$

输出低电平时有效

 

用pFET实现






$$X = 1 \cdot [(a+e) \cdot (b+f)]$$

输出高电平时有效

2.4 组合逻辑门

或非非门:CMOS实现

分别实现

     


完整实现


2.4 组合逻辑门

反相小圈前移法

移动反相小圈—实现“与”、“非”变换

 

 利用 $1 \cdot \overline{(x \cdot y)} = 1 \cdot \overline{(x + y)}$ ，反相小圈前移，“与”变“或”



利用 $1 \cdot \overline{(x + y)} = 1 \cdot \overline{(x \cdot y)}$ ，反相小圈前移，“或”变“与”

2.4 组合逻辑门


异或门(XOR)

功能 → 当且仅当全部输入相等时输出为0，否则为1


真值表 →

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

符号 →

 

电路图 →

 

等效表达式 →

$$a \oplus b = \overline{\overline{a \oplus b}} = \overline{a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}}$$

逻辑表达式 →

$$a \oplus b = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$$

2.4 组合逻辑门


异或非门(XNOR)

功能 → 当且仅当输入全部相等时
输出为1, 否则为0

真值表 →

a	b	$\overline{a \oplus b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

电路图 →

 

符号 →

等效表达式 →


$$\overline{a \oplus b} = \overline{\overline{a} \cdot b + a \cdot \overline{b}}$$

逻辑表达式 →

$$\overline{a \oplus b} = a \cdot b + \overline{a} \cdot \overline{b}$$

2.4 组合逻辑门

标准AOI/OAI门:构成

 

AOI321

第1个与门有3个输入端

有1个输入端直接连到第2级或门上

第2个与门有2个输入端

2.4 组合逻辑门

标准AOI/OAI门:应用

基于标准AOI/OAI门可以实现各种逻辑门

$$\text{AOI22}(a, b, c, d) = \overline{a \cdot b + c \cdot d}$$


AOI22门

$$a \oplus b = \text{AOI22}(a, b, \bar{a}, \bar{b})$$

异或门

$$\overline{a \oplus b} = \text{AOI22}(a, \bar{b}, \bar{a}, b)$$



异或非门

 

2.5 传输门



由来

nMOS
开关

  

pMOS
开关

传输门中的NMOS
用于传输逻辑0而
PMOS用于传输逻辑1

  


传输门开关
(no degraded)


2.5 传输门

构成

电路 →

 

符号 →

 

■ 构造

- 1个nFET和1个pFET并联
- 共源（输入）、共漏（输出）
- nFET由信号 s 控制，pFET由反信号 \bar{s} 控制

■ 功能

- 性能良好的开关
- $s=0$ 时，两个FET均截止，输入 x 与输出 y 无关系
- $s=1$ 时，两个FET均导通，输入 x =输出 y

2.5 传输门

特点

- 优点（与单nFET相比）
 - 双向导通：数据可沿任一方向流动
 - 传输全范围电压：[0, V_{DD}]
 - 0电平由nFET传输，1电平由pFET传输，无阈值电压损失
- 缺点
 - 要求有两个FET
 - 必须有一个反相器将s变为 \bar{s}


传输门可以用来构造多种逻辑门

2.5 传输门

多路选择器:2选1

2: 1MUX

$$F = P_0 \cdot \bar{s} + P_1 \cdot s$$

 

2.5 传输门


多路选择器:4选1

4: 1MUX

$$F = P_0 \cdot \bar{s}_1 \cdot \bar{s}_0 + P_1 \cdot \bar{s}_1 \cdot s_0 + P_2 \cdot s_1 \cdot \bar{s}_0 + P_3 \cdot s_1 \cdot s_0$$



2.5 传输门

异或门/异或非门:实现方式1

 

2:1MUX

输入端并一个非门

  

6个晶体管

XOR

$$a \oplus b = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$$

b和b̄互换


XNOR

$$\overline{a \oplus b} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

 2.5 传输门

异或门/异或非门:实现方式2

- $b=1$ 时, TG闭合, $g=a$, 在且仅在 $a=1$ 时输出为1;
- $b=0$ 时, TG关断, 电路成为一个以 a 为输入、 \underline{b} ($=V_{DD}$) 为电源端、 b ($=0$) 为地端的反相器, $g=\underline{a}$, 在且仅在 $a=0$ 时输出为1。




XNOR

$$\overline{a \oplus b} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

4个晶体管

b和**下b**互换

 


XOR


$$a \oplus b = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$$

2.5 传输门

或门

 

用CMOS对构造或门（6管）

 


用TG+FET构造或门（3管）


$a=0$ 时，TG导通，pFET截止， $f=b$ ； $a=1$ 时，TG截止，pFET导通， $f=a=1$ （无论 b 为多少）。这就是说，只要有1个输入为1，则输出为1，实现了或门功能。

2.5 传输门


时钟控制传输门:作用

 

时钟信号

 


(a) 开关闭合

 

(b) 开关开路

2.5 传输门

时钟控制传输门:应用

 

END

第2章 CMOS逻辑设计入门

知识复习

布尔代数

■ 基本定律

■ 交换律

$$a + b = b + a \quad a \bullet b = b \bullet a$$

■ 分配律

$$a + (b \bullet c) = (a + b) \bullet (a + c)$$

$$a \bullet (b + c) = (a \bullet b) + (a \bullet c)$$

■ 恒等律

$$a + 0 = a \quad a \bullet 1 = a$$

■ 互补律

$$a + \bar{a} = 1 \quad a \bullet \bar{a} = 0$$

■ 狄摩根定律 (Demorgan's Theorem)

$$\overline{(a + b)} = \bar{a} \bullet \bar{b} \quad \overline{(a \bullet b)} = \bar{a} + \bar{b}$$

■ 化简规则

$$a + \bar{a} \bullet b = a + b$$


$$\bar{a} + a \bullet b = \bar{a} + b$$

$$a + a \bullet b = a$$

纠错

异或门和异或非门

 异或门 $a \oplus b = \overline{\overline{a \oplus b}} = \overline{a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}}$



$1 \cdot (a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b})$ ✓

$1 \cdot (a \cdot \bar{a} + b \cdot \bar{b}) \equiv 0$ ✗

$0 \cdot (a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b})$ ✓

异或非门的错误请自行纠正