



# TFT LCD 面板的驅動與設計

## Part 2

Ya-Hsiang Tai





## 2. TFT LCD的操作原理


1. TFT LCD的操作方式
2. 極性反轉
3. 充電
4. 電位保持
5. 電容偶合效應
6. 信號延遲
7. 綜合效應



## 2.1 TFT LCD的操作方式

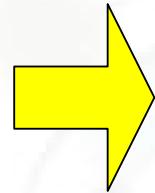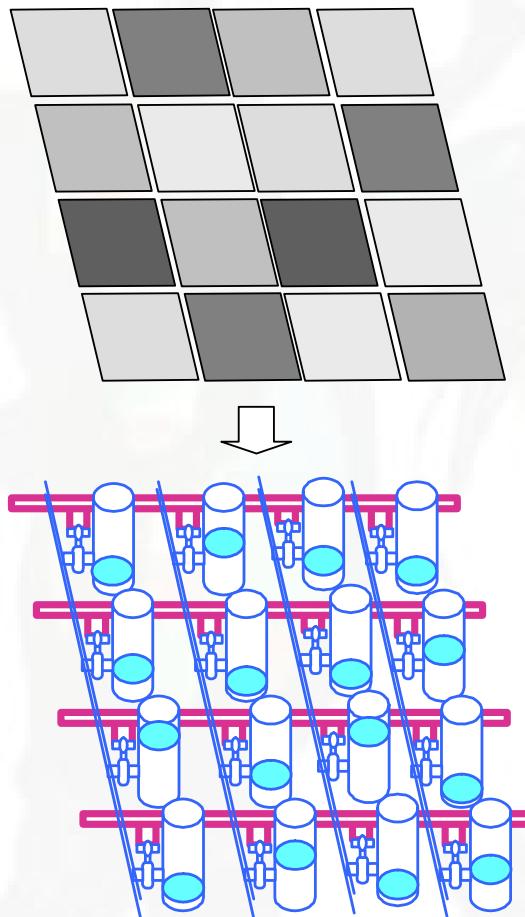

{圖2.1} TFT LCD的基本操作方式

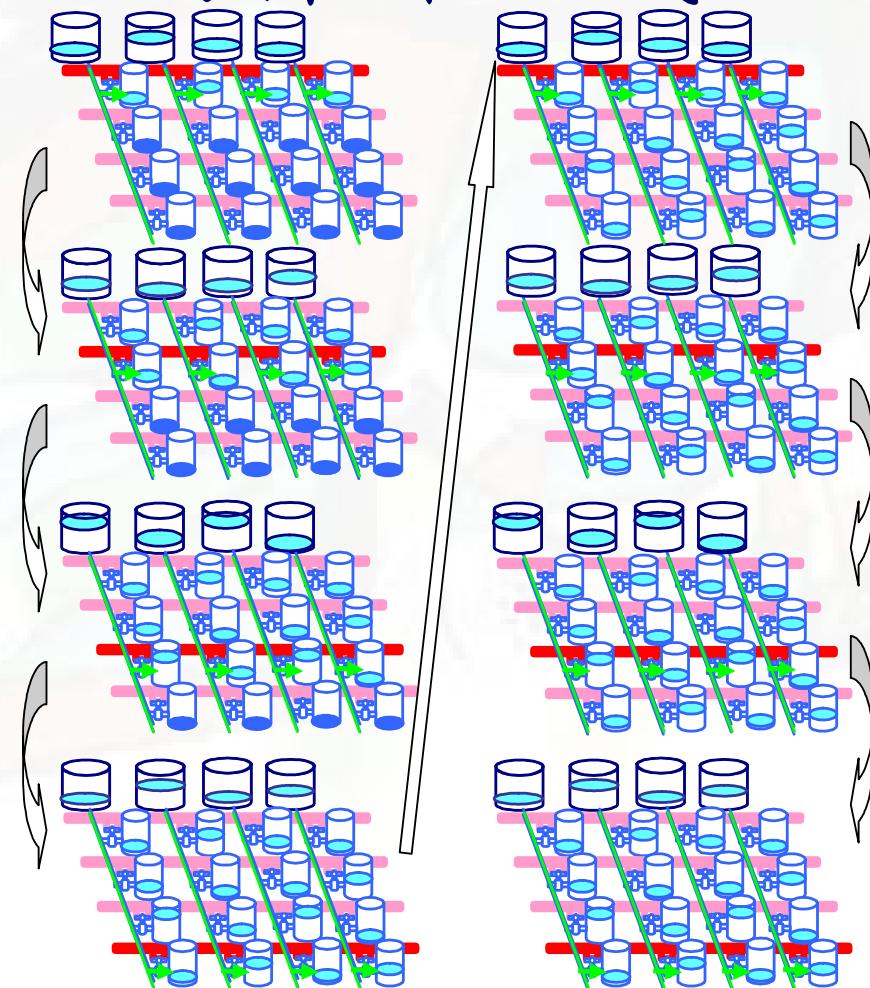




## 2.2 極性反轉

2.2.1 什麼叫做“極性反轉”？

2.2.2 為什麼可以“極性反轉”？

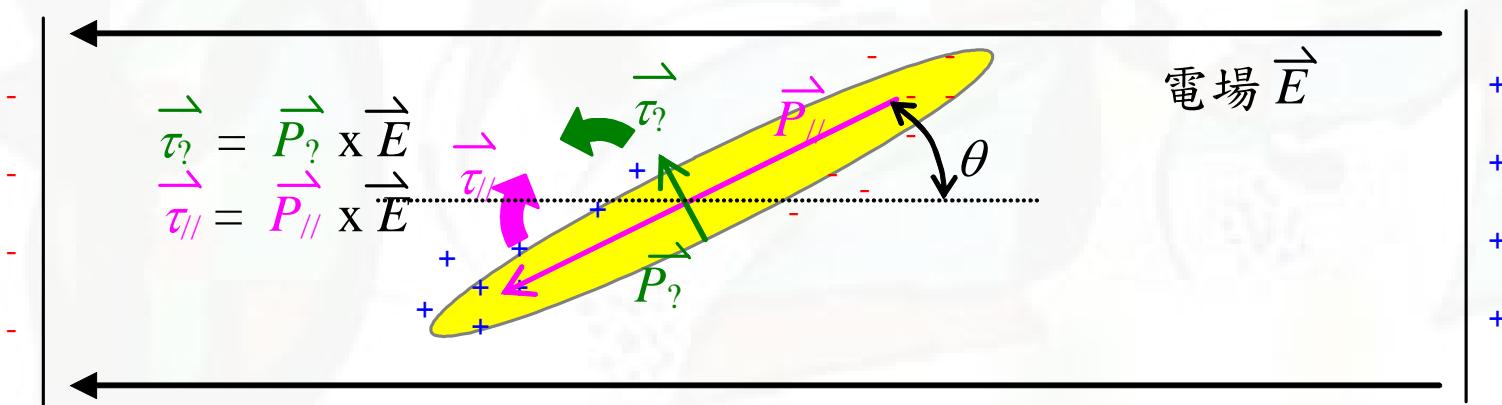


{圖2.2} 液晶分子在電場中的電偶極與力矩



## 2.2 極性反轉
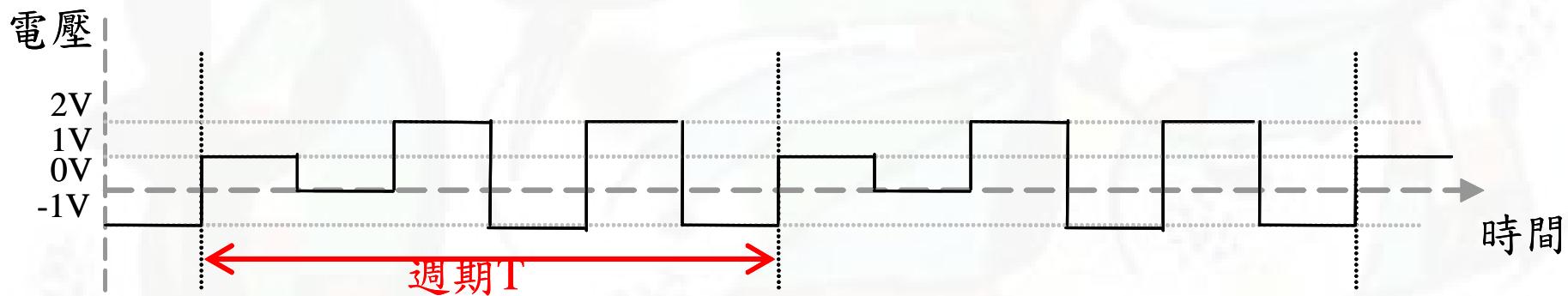
### 2.2.3 驅動電壓的方均根 (Root Mean Square , RMS)



{圖2.3} 計算方均根的電壓波形


$$V_{\text{RMS}} = \{(T/6)[(1)^2 + (0)^2 + (2)^2 + (-1)^2 + (2)^2 + (-1)^2]/T\}^{1/2} = (11/6)^{1/2} = 1.354 \text{ (V)}$$



## 2.2 極性反轉

### 2.2.4 為什麼不能不做“極性反轉”？
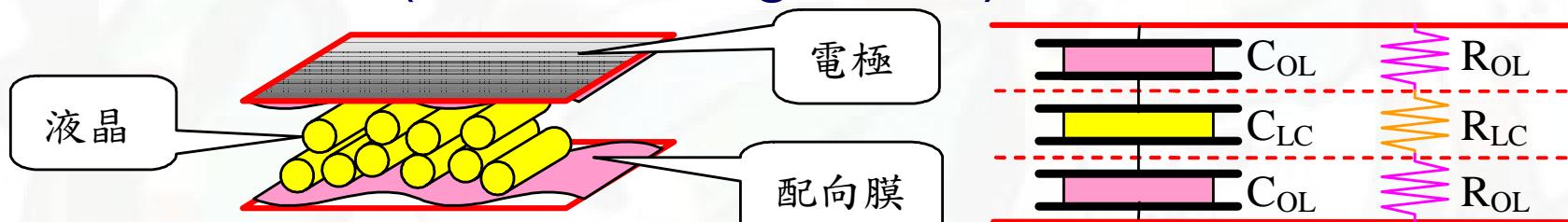
#### 2.2.4.1 配向膜(Orientation layer)的 直流阻絕效應(DC blocking effect)



{圖2.4} 液晶與配向膜的結構及其等效電路

$$C_{OL} \approx 100 C_{LC}$$

$$R_{OL} \approx 1000 R_{LC}$$

$$V_{LC} \approx [R_{LC}/(R_{OL} + R_{LC} + R_{OL})] V_{DC} \approx 1/2000 V_{DC}$$


$$V_{LC} \approx [(1/j\omega C_{LC}) / (1/j\omega C_{OL} + 1/j\omega C_{LC} + 1/j\omega C_{OL})] V_{AC} \approx V_{AC}$$



## 2.2 極性反轉

### 2.2.4 為什麼不能不做“極性反轉”？
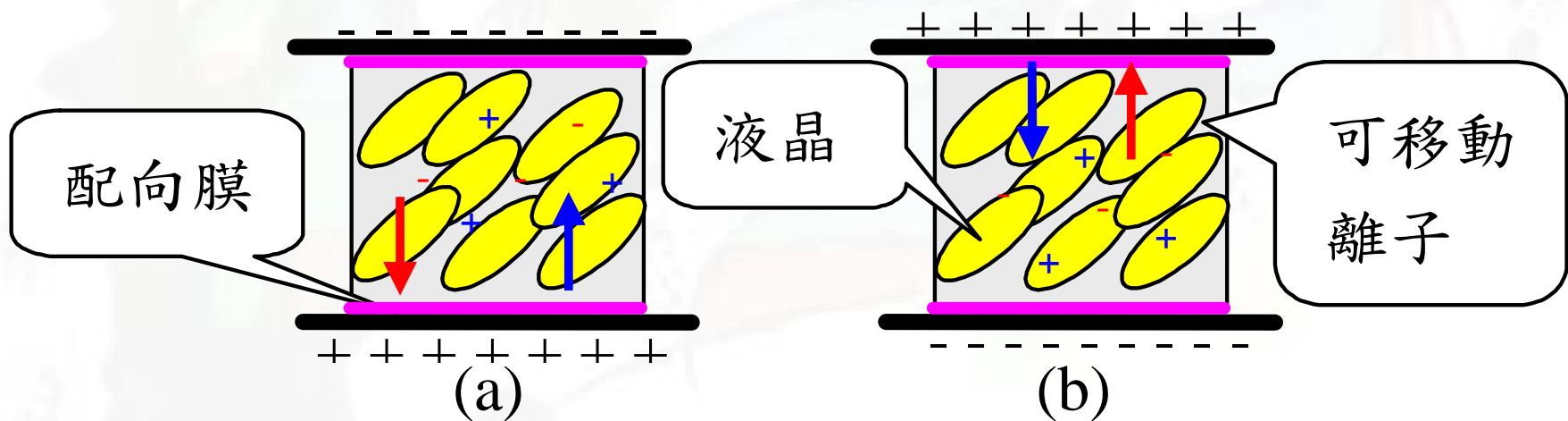
#### 2.2.4.2 可移動離子(Mobile ions)與 直流殘留(DC residue)



{圖2.5} 可移動離子在施加電壓時的移動情形




## 2.2 極性反轉


### 2.2.4 為什麼不能不做“極性反轉”？

#### 2.2.4.2 可移動離子(Mobile ions)與 直流殘留(DC residue)


白底黑圖案畫面

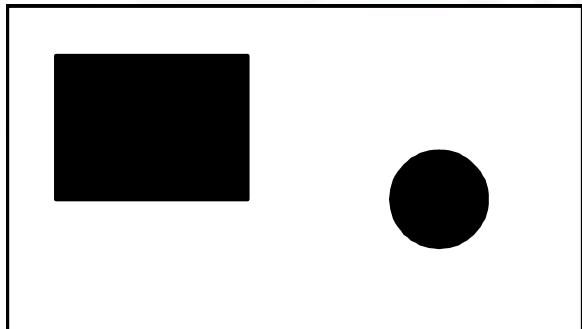

持續一段時間

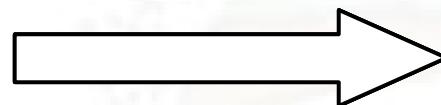

全灰色畫面中出現之前圖案

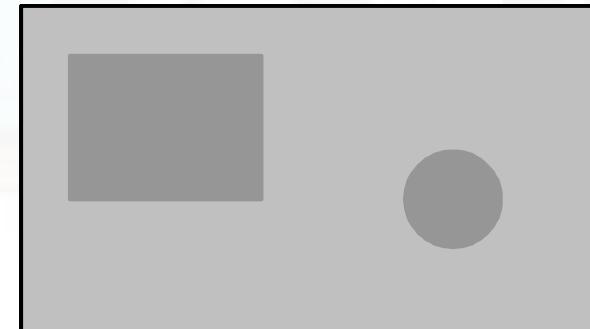


{圖2.6} 直流殘留的明顯效應



## 2.2 極性反轉

2.2.4 為什麼不能不做“極性反轉”？

2.2.4.3 閃爍(flicker)

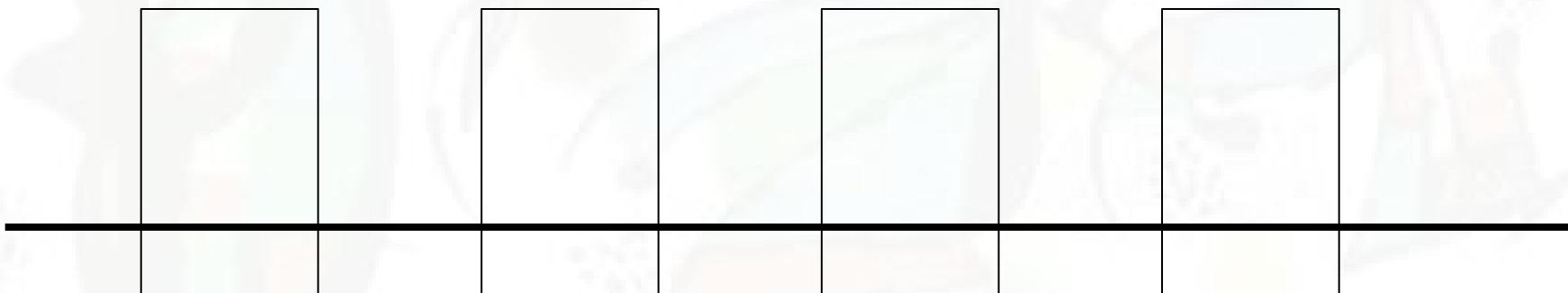



## 2.2 極性反轉

### 2.2.5 畫素陣列極性反轉的方式

		Frame N Column				
Row		1	2	3	4	5
	1	+	+	+	+	+
	2	+	+	+	+	+
	3	+	+	+	+	+
	4	+	+	+	+	+
	5	+	+	+	+	+

		Frame N+1 Column				
Row		1	2	3	4	5
	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-

圖框反轉 Frame inversion

		Frame N Column				
Row		1	2	3	4	5
	1	+	+	+	+	+
	2	-	-	-	-	-
	3	+	+	+	+	+
	4	-	-	-	-	-
	5	+	+	+	+	+

列反轉 Row inversion

		Frame N+1 Column				
Row		1	2	3	4	5
	1	-	-	-	-	-
	2	+	+	+	+	+
	3	-	-	-	-	-
	4	+	+	+	+	+
	5	-	-	-	-	-

		Frame N Column				
Row		1	2	3	4	5
	1	+	-	+	-	+
	2	+	-	+	-	+
	3	+	-	+	-	+
	4	+	-	+	-	+
	5	+	-	+	-	+

		Frame N+1 Column				
Row		1	2	3	4	5
	1	-	+	-	+	-
	2	-	+	-	+	-
	3	-	+	-	+	-
	4	-	+	-	+	-
	5	-	+	-	+	-

欄反轉 Column inversion

		Frame N Column				
Row		1	2	3	4	5
	1	+	-	+	-	+
	2	-	+	-	+	-
	3	+	-	+	-	+
	4	-	+	-	+	-
	5	+	-	+	-	+

點反轉 Dot inversion



# 2.2 極性反轉

## 2.2.5 畫素陣列極性反轉的方式

	Frame N Column				
Row	1	2	3	4	5
1	+	+	+	+	+
2	+	+	+	+	+
3	+	+	+	+	+
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

	Frame N+1 Column				
Row	1	2	3	4	5
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+

圖框反轉 Frame inversion

	Frame N Column				
Row	1	2	3	4	5
1	+	+	+	+	+
2	-	-	-	-	-
3	+	+	+	+	+
4	+	+	+	+	+
5	-	-	-	-	-

	Frame N+1 Column				
Row	1	2	3	4	5
1	-	-	-	-	-
2	+	+	+	+	+
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	+	+	+	+	+

列反轉 Row inversion

	Frame N Column				
Row	1	2	3	4	5
1	+	-	+	-	+
2	+	-	+	-	+
3	+	-	+	-	+
4	-	+	-	+	-
5	-	+	-	+	-

	Frame N+1 Column				
Row	1	2	3	4	5
1	-	+	-	+	-
2	-	+	-	+	-
3	-	+	-	+	-
4	+	-	+	-	+
5	+	-	+	-	+

欄反轉 Column inversion

	Frame N Column				
Row	1	2	3	4	5
1	+	-	+	-	+
2	-	+	-	+	-
3	+	-	+	-	+
4	+	-	+	-	+
5	-	+	-	+	-

	Frame N+1 Column				
Row	1	2	3	4	5
1	-	+	-	+	-
2	+	-	+	-	+
3	-	+	-	+	-
4	-	+	-	+	-
5	+	-	+	-	+

點反轉 inversion

{圖2.7} 常見的畫素陣列極性反轉的方式 (b) 圖框進行中的各畫素極性

*Do not copy or distribute without written consent*



## 2.3 充電 (Charging)

2.3.1 充電與放電電流  $I_{charge} dt_{charge} > C_{charge} dV_{charge}$

2.3.2 充電時間

2.3.3 電壓範圍

2.3.3.1 資料驅動IC電壓範圍

2.3.3.1.1 資料驅動IC輸出電壓範圍的降低



2.3.3.1.2 共電極電壓調變

(Common modulation，或稱common toggle)



## 2.3 充電 (Charging)

### 2.3.3.1.2 共電極電壓調變

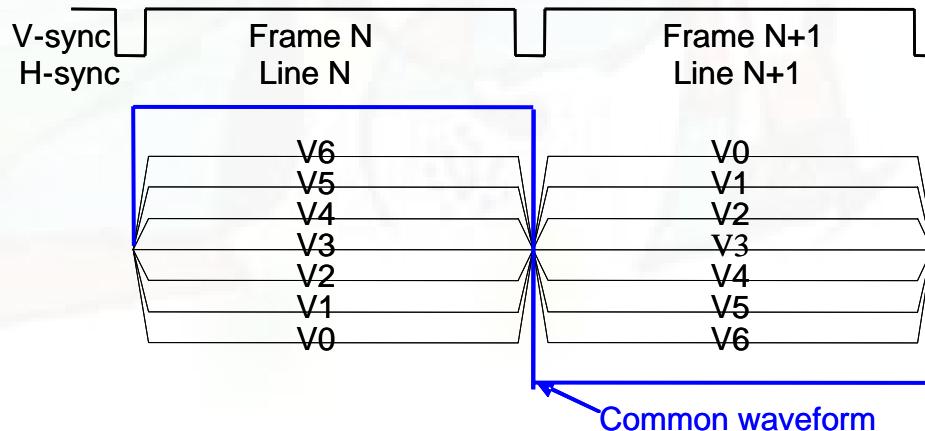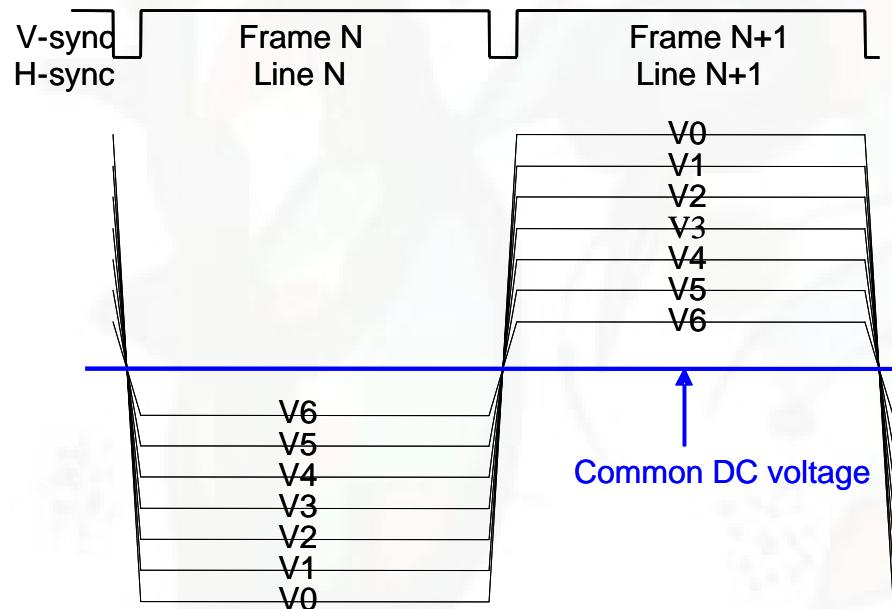


{圖2.9} 共電極直流電壓驅動與電壓調變驅動的電壓波形比較



## 2.3 充電 (Charging)

### 2.3.3.1.2 共電極電壓調變

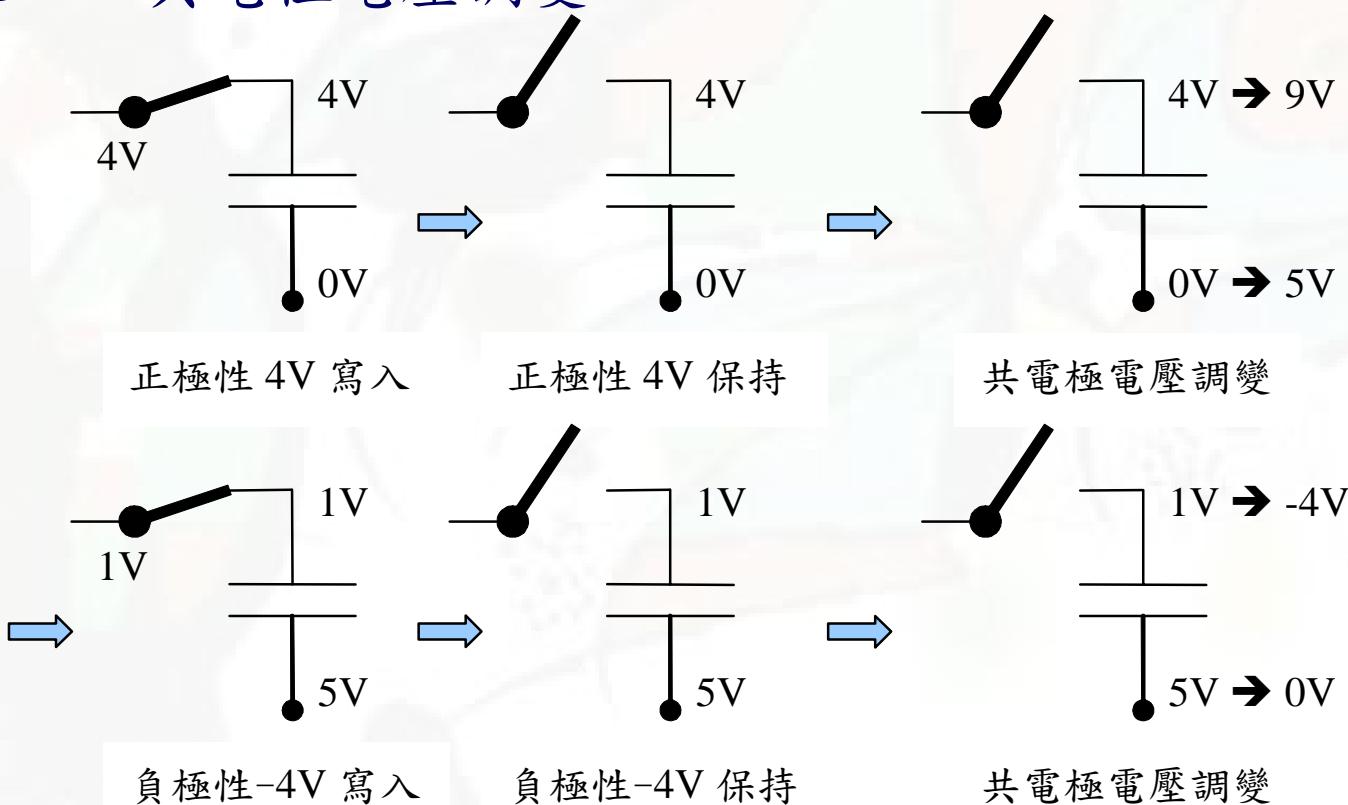


{圖2.10} 以共電極電壓調變 $\pm 4V$ 驅動液晶操作過程之畫素電壓變化



## 2.3 充電 (Charging)

### 2.3.3.1.2 共電極電壓調變

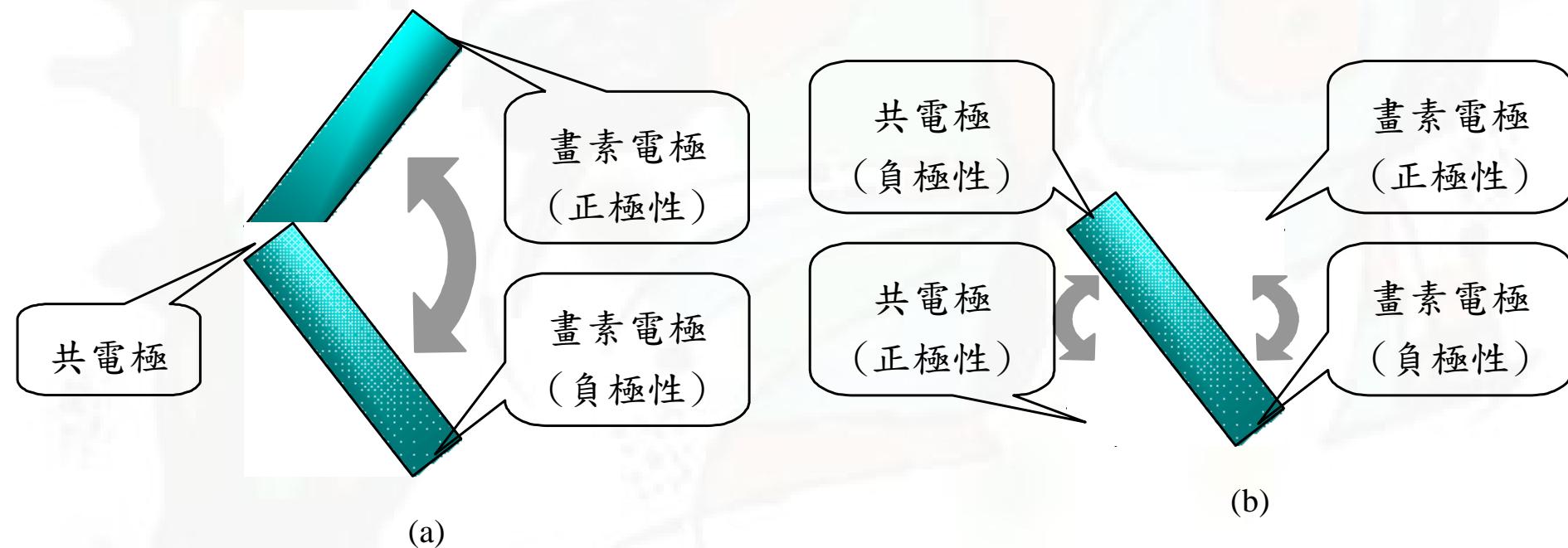

{圖2.11} 共電極驅動方式的比喻 (a) 直流電壓驅動與(b) 電壓調變驅動



## 2.3 充電 (Charging)

### 2.3.3 電壓範圍

#### 2.3.3.2 共電極電壓範圍


#### 2.3.3.3 掃描驅動IC電壓範圍

### 2.3.4 預充電 (Pre-charge)



## 2.3 充電 (Charging)

### 2.3.4.1 雙脈衝掃描 (Two-pulse scanning)

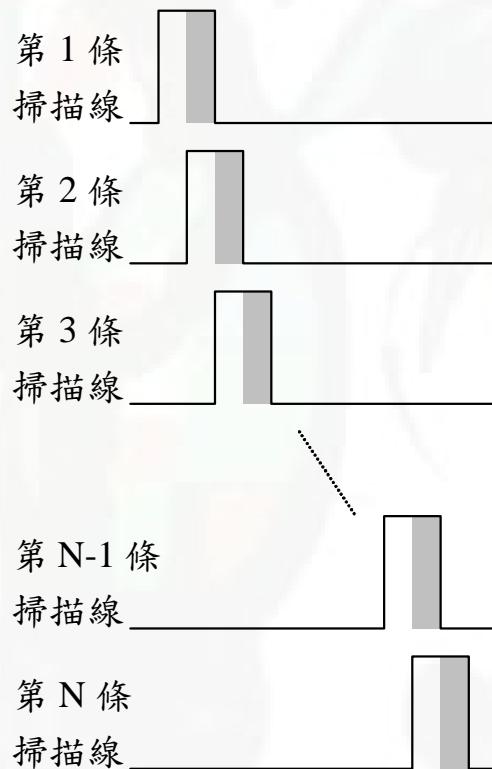

(a)



(b)


{圖2.12} 雙脈衝掃描的掃描電壓波形 (a)圖框反轉與欄反轉 (b)列反轉與點反轉

Do not copy or distribute without written consent



## 2.3 充電 (Charging)

### 2.3.4.2 電荷分享(Charge sharing)

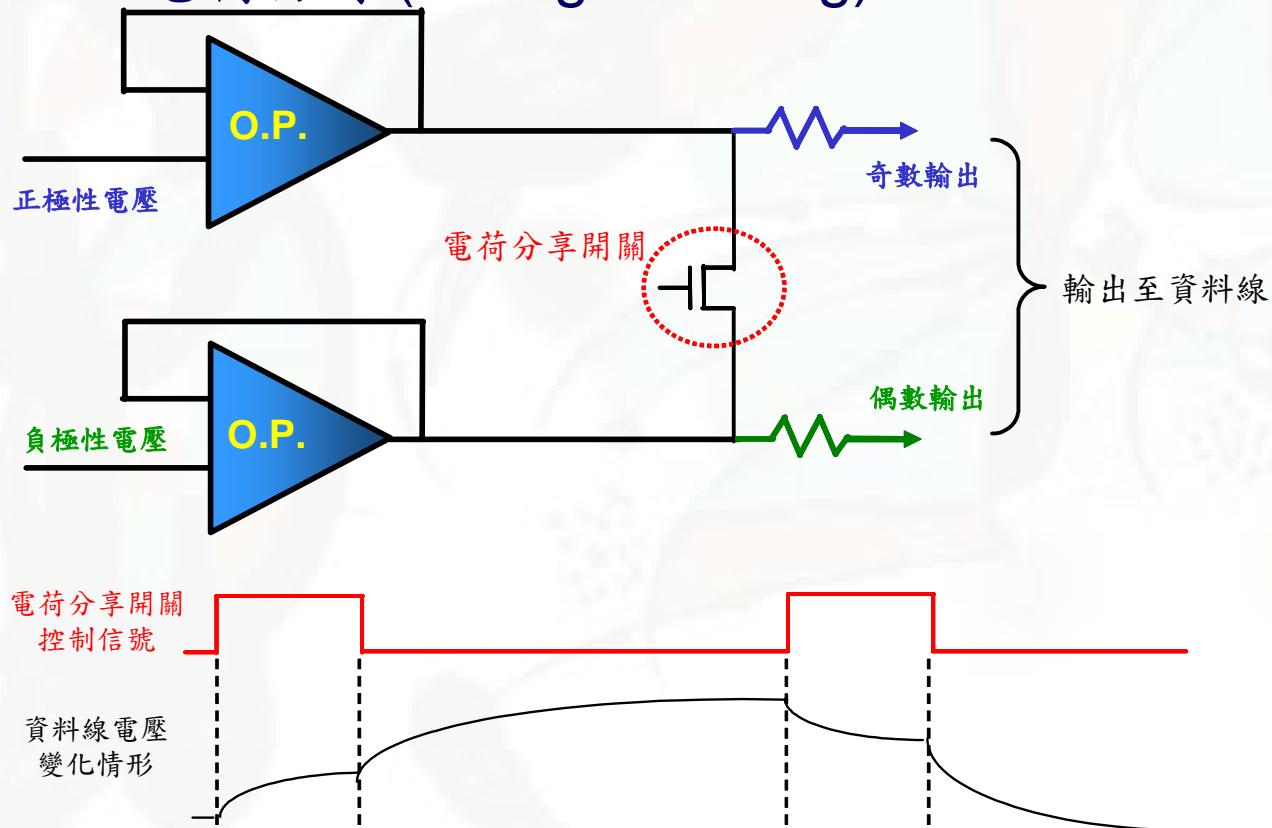

{圖2.13} 電荷分享操作過程之資料線電壓變化




## 2.4 電位保持 (Holding)

### 2.4.1 漏電的路徑

$$I_{\text{leak}} dt_{\text{hold}} < C_{\text{hold}} dV_{\text{hold}}$$

#### 2.4.1.1 液晶電容的漏電

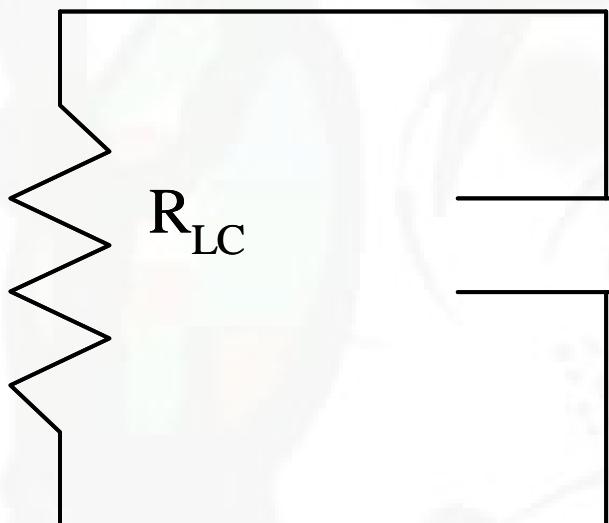

$$V_{LC} = V_{LC}(0) \exp [ -t / (R_{LC} C_{LC}) ]$$

{圖2.14} 考慮漏電效應的液晶電容等效電路



## 2.4 電位保持 (Holding)

### 2.4.1 漏電的路徑


#### 2.4.1.2 TFT的漏電

#### 2.4.1.3 漏電路徑的比較



## 2.4 電位保持 (Holding)

### 2.4.2 儲存電容(Storage capacitor)

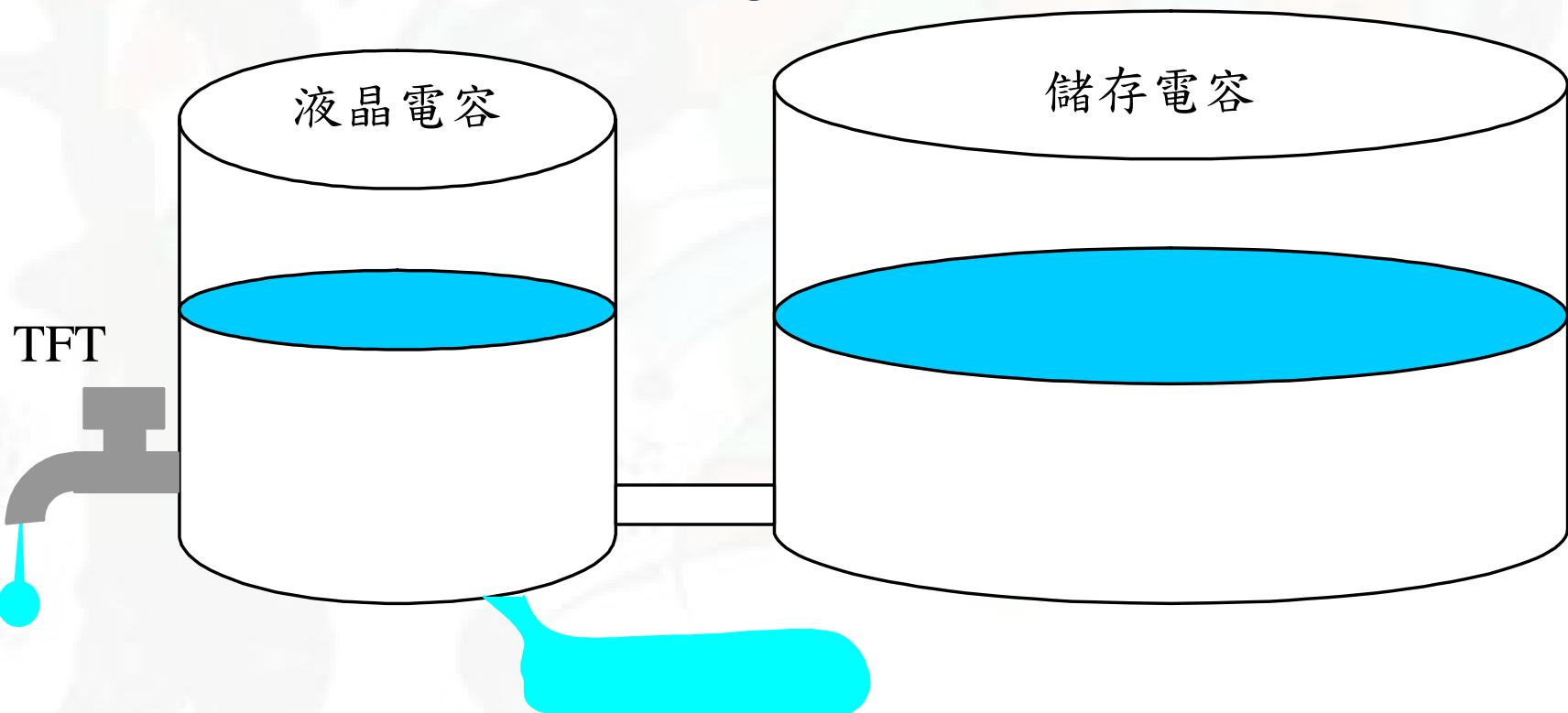

{圖2.15} 儲存電容的觀念示意圖




## 2.4 電位保持 (Holding)

### 2.4.3 儲存電容的參考電壓

2.4.3.1 上板共電極與下板共電極

2.4.3.2 儲存至另一個參考電壓

2.4.3.3 儲存至相鄰掃描線 (Storage on gate)

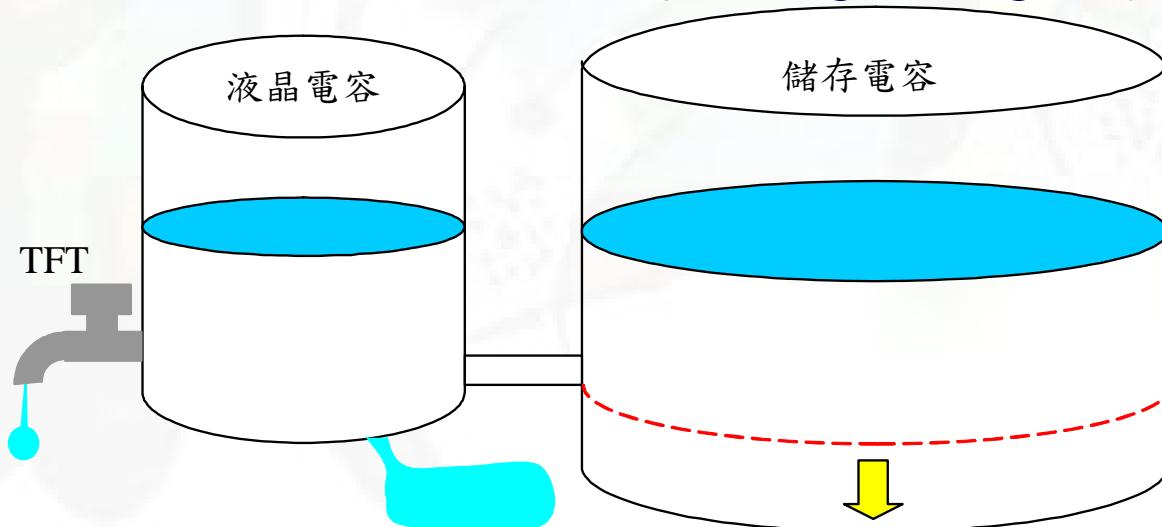


{圖2.16} 掃描線上的儲存電容之觀念示意圖



## 2.4 電位保持 (Holding)

### 2.4.3 儲存電容的參考電壓

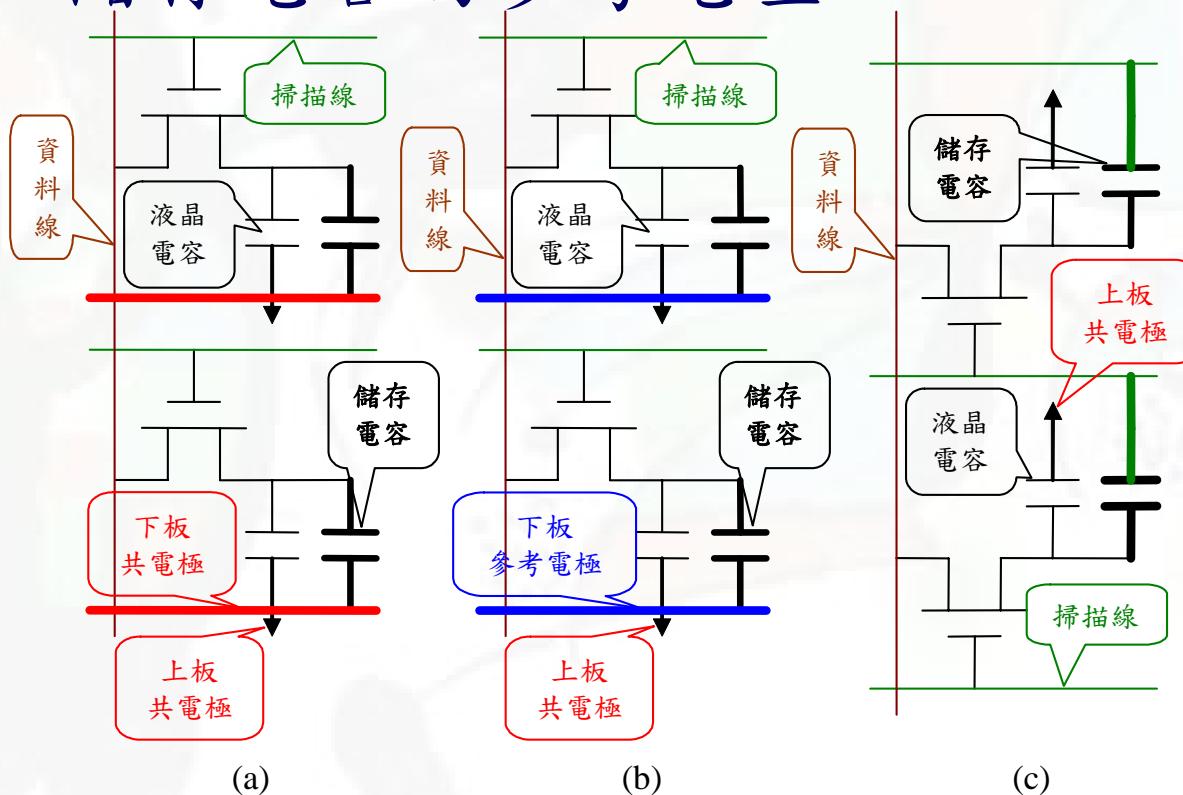

{圖2.17} 儲存電容的連接方式，儲存至 (a)共電極電壓，(b)固定參考電壓，(c)前一條掃描線



## 2.4 電位保持 (Holding)

### 2.4.4 點缺陷型漏電

2.4.4.1 掃描線

2.4.4.2 共電極

2.4.4.3 資料線


2.4.4.4 相鄰的畫素電極



# 2.5 電容耦合效應

## 2.5.1 電容耦合的原理

### 2.5.1.1 電荷守恆

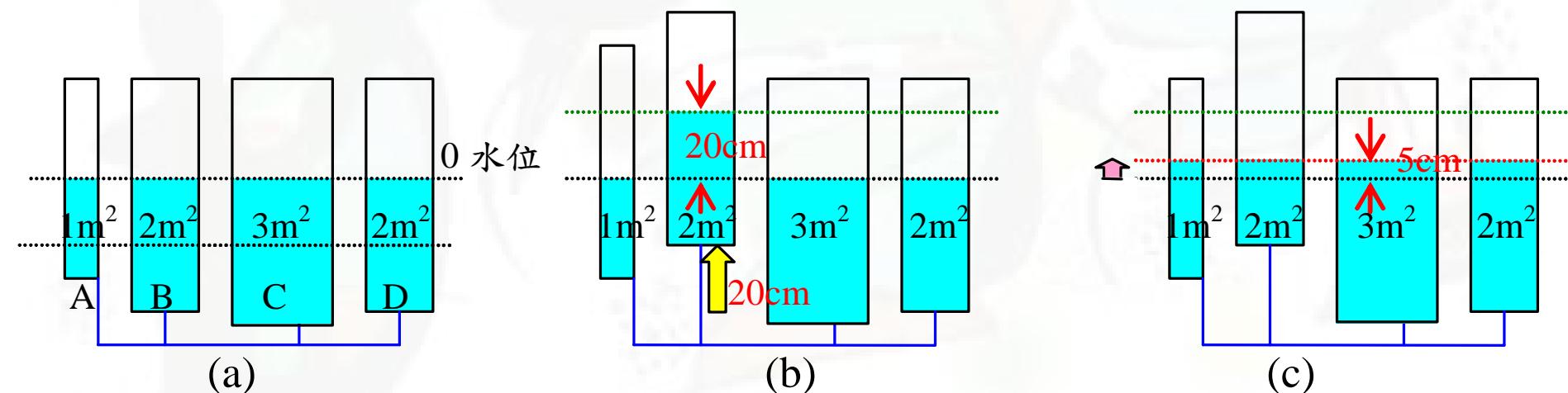


{圖2.18} 水杯水面示意圖 (a)一開始水面等高，(b)其中一個水杯提高，(c)最後水位再度等高




# 2.5 電容耦合效應

## 2.5.1 電容耦合的原理


### 2.5.1.1 電荷守恆

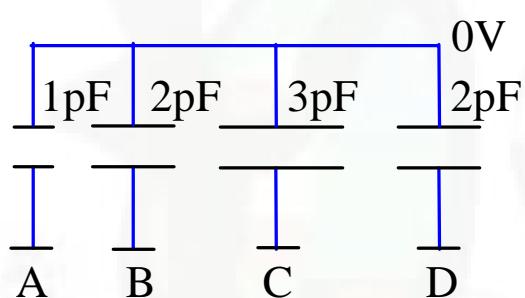

(a)

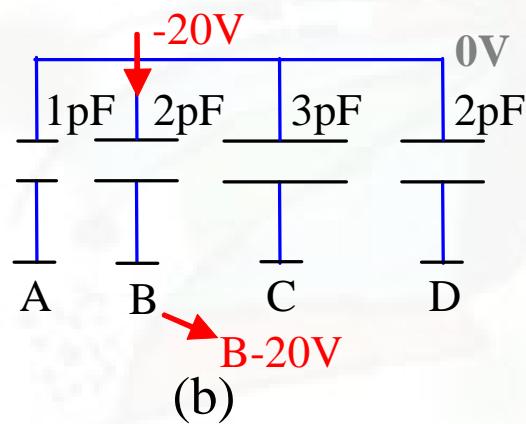

(b)

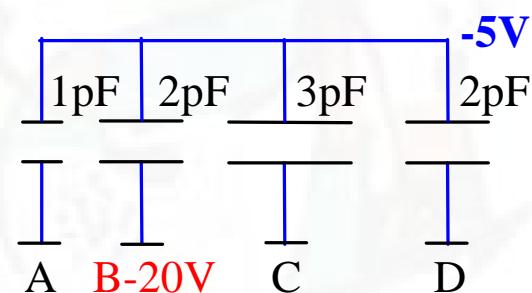

(c)

{圖2.19} 畫素電容耦合示意圖 (a)一開始各電容電壓，(b)其中一個電容電壓改變，(c)最後各電容電壓




# 2.5 電容耦合效應


## 2.5.1 電容耦合的原理

### 2.5.1.2 電容分壓


$$\Delta V \times (C / \Sigma C)$$

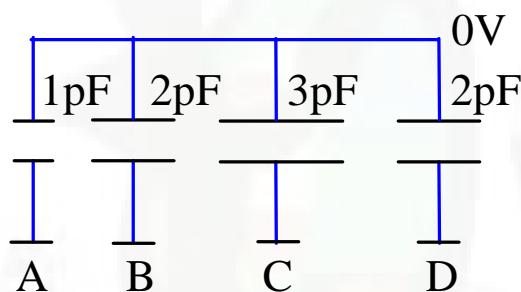

(a)

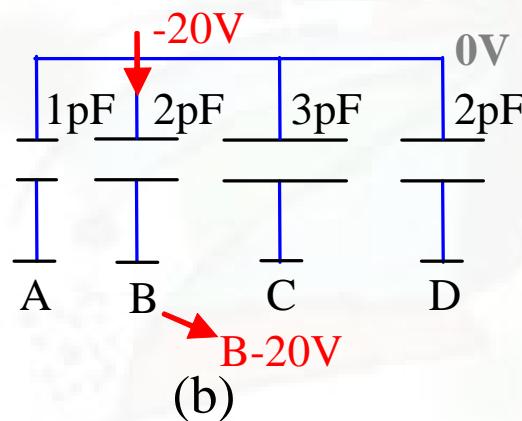

(b)

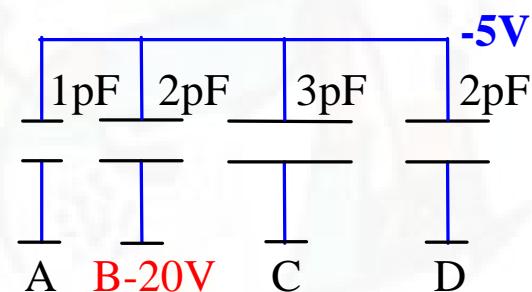


(c)

{圖2.19} 畫素電容耦合示意圖 (a)一開始各電容電壓，(b)其中一個電容電壓改變，(c)最後各電容電壓



# 2.5 電容耦合效應

## 2.5.2 畫素中的電容

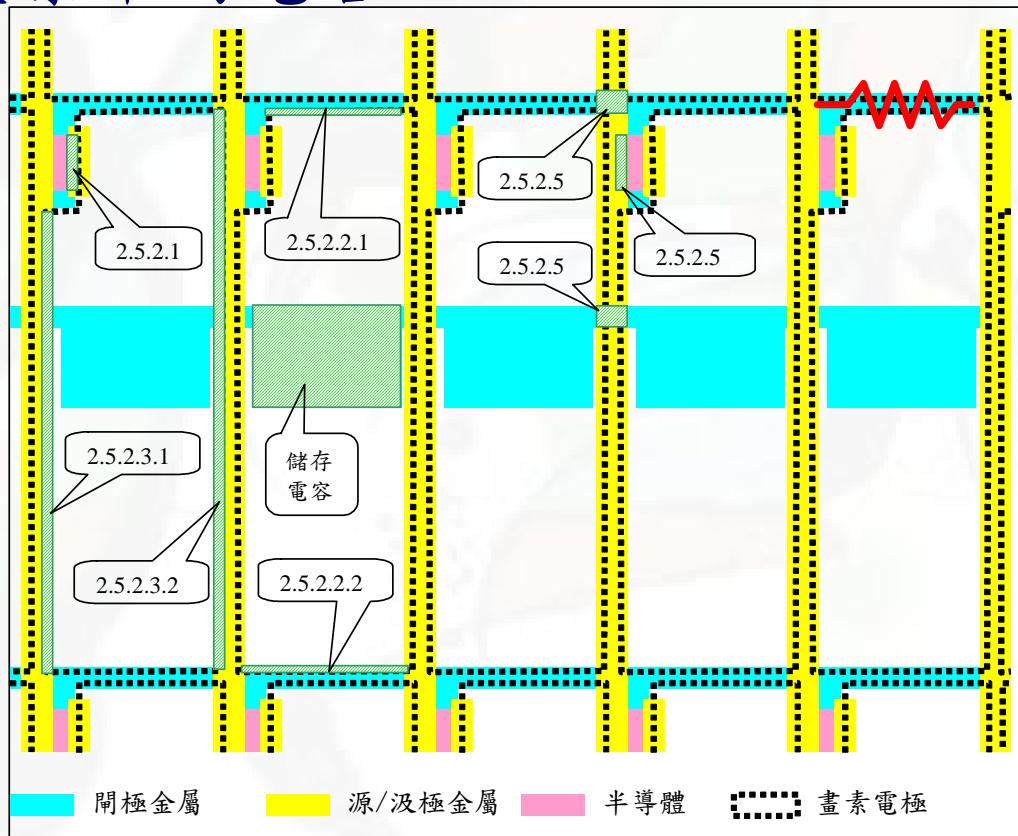

{圖2.20} 畫素佈局例與其寄生電容



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.2 畫素中的電容

2.5.2.1 TFT本身的寄生電容

2.5.2.2 畫素電極與掃描線間的寄生電容

2.5.2.2.1 畫素電極與本身掃描線之間的電容

2.5.2.2.2 畫素電極與相鄰掃描線之間的電容

2.5.2.2.3 儲存電容連接至掃描線(Cs on gate)

2.5.2.3 畫素電極與資料線間的寄生電容

2.5.2.3.1 畫素電極與本身資料線之間的電容

2.5.2.3.2 畫素電極與相鄰資料線之間的電容



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.2 畫素中的電容

#### 2.5.2.4 造成信號延遲與驅動負載的寄生電容

2.5.2.4.1 TFT 本身的寄生電容

2.5.2.4.2 資料線和掃描線的重疊

2.5.2.4.3 資料線和下板共電極線的重疊


2.5.2.4.4 與上板共電極間的其他寄生電容



# 2.5 電容耦合效應

## 2.5.2 畫素中的電容

### 2.5.2.5 加入電容的畫素等效電路

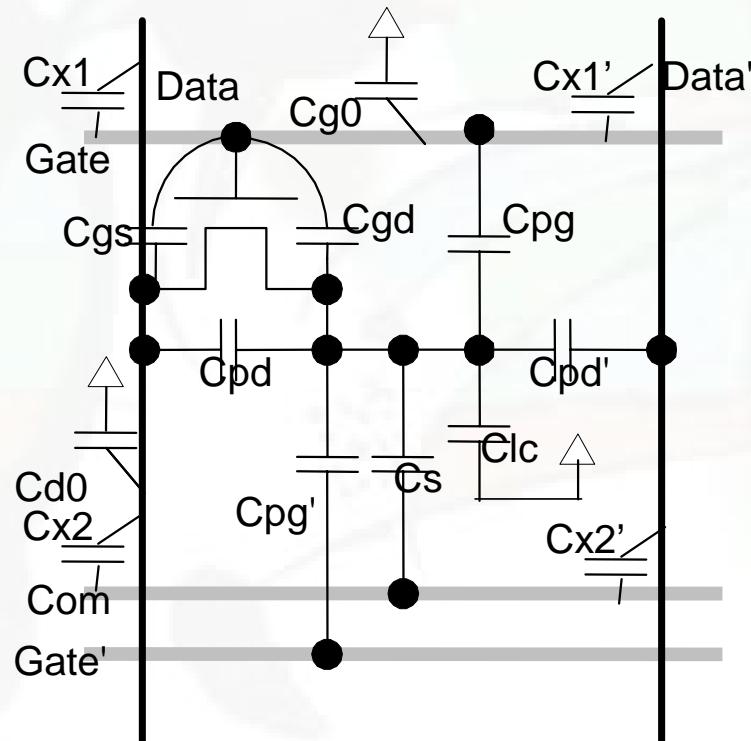

{圖2.21} 加入電容的畫素等效電路



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.3 掃描線的電容耦合效應

#### 2.5.3.1 掃描線對畫素電極的電容耦合

$$-\Delta V = (V_{OFF} - V_{ON})(C_{gd}) / (C_s + C_{lc} + C_{gd})$$

#### 2.5.3.2 解決掃描線電容耦合效應的方法

##### 2.5.3.2.1 減少變化量

##### 2.5.3.2.2 資料線電壓補正

##### 2.5.3.2.3 共電極電壓補償



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.3 掃描線的電容耦合效應

#### 2.5.3.3 液晶電容的影響

$$-\Delta V(V) = (V_{OFF} - V_{ON})(C_{gd}) / [Cs + Clc(V) + C_{gd}]$$

$$-\Delta V_{MAX} = (V_{OFF} - V_{ON})(C_{gd}) / [Cs + Clc_{MIN} + C_{gd}]$$

$$-\Delta V_{MIN} = (V_{OFF} - V_{ON})(C_{gd}) / [Cs + Clc_{MAX} + C_{gd}]$$



# 2.5 電容耦合效應

## 2.5.3.3 液晶電容的影響

{表2.1} 不同灰階下變化量 $\Delta V$ 和畫素電壓的關係


	灰階	對應電壓	液晶電容	儲存電容	TFT 寄生電容	$V_{OFF} - V_{ON}$	$-\Delta V$	資料線 補正電壓
正極性	0	4.0V	1.2pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.556V	4.556V
	1	3.1V	1.0pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.612V	3.712V
	2	2.6V	0.9pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.645V	3.245V
	3	2.2V	0.8pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.682V	2.882V
	4	1.8V	0.7pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.723V	2.523V
	5	1.3V	0.6pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.769V	2.069V
	6	0.6V	0.5pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.822V	1.422V
	7	0.1V	0.3pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.952V	1.052V
負極性	7	-0.1V	0.3pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.952V	0.852V
	6	-0.6V	0.5pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.822V	0.222V
	5	-1.3V	0.6pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.769V	-0.531V
	4	-1.8V	0.7pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.723V	-1.077V
	3	-2.2V	0.8pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.682V	-1.518V
	2	-2.6V	0.9pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.645V	-1.955V
	1	-3.1V	1.0pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.612V	-2.488V
	0	-4.0V	1.2pF	0.9pF	0.06pF	-20V	-0.556V	-3.444V



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.3.4 製程變異的電容耦合效應考量

### 2.5.3.5 儲存電容在掃描線上

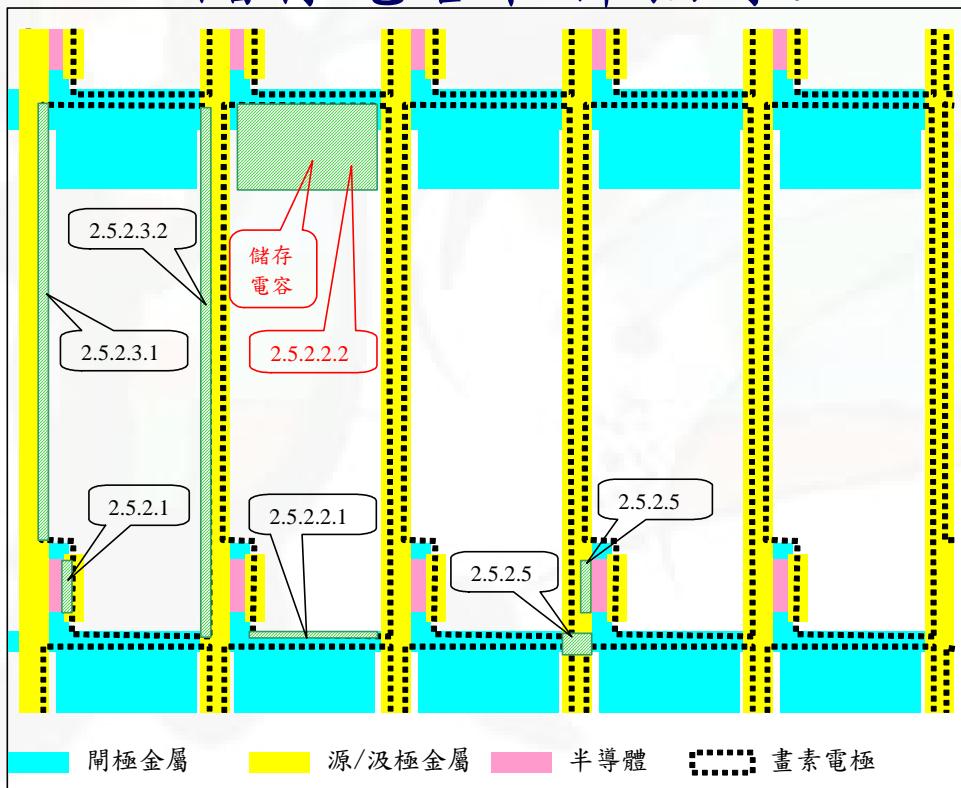


{圖2.22} Cs on gate 畫素佈局  
例與其寄生電容



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.3.5 儲存電容在掃描線上

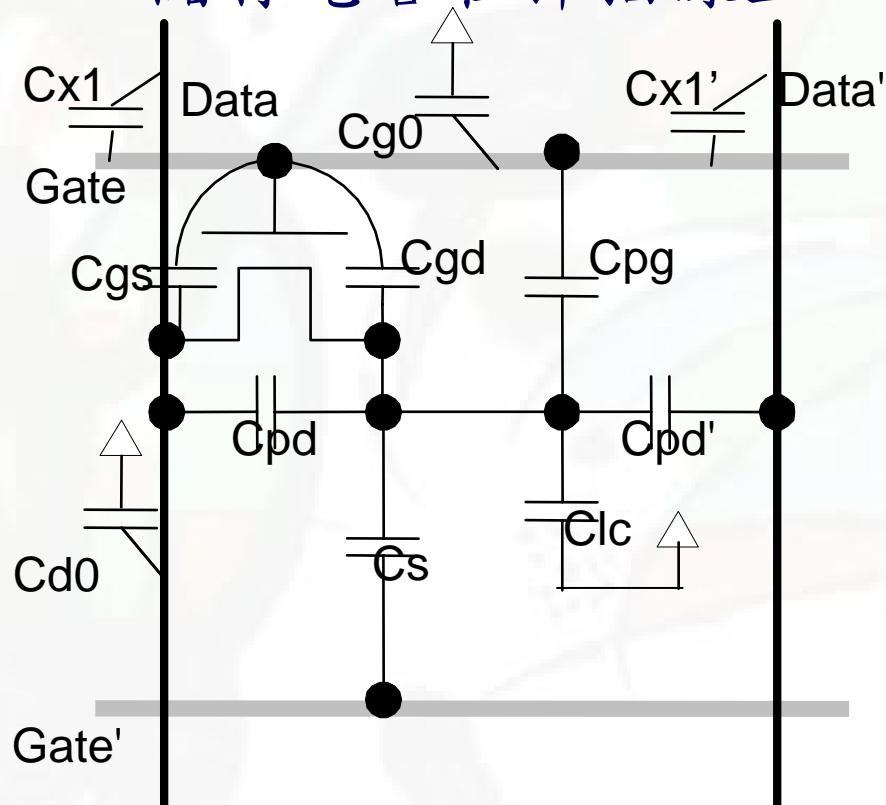


{圖 2.23}  $C_s$  on gate 畫素等效電路



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.3.5 儲存電容在掃描線上

#### 2.5.3.5.1 儲存電容在前一條或下一條掃描線上

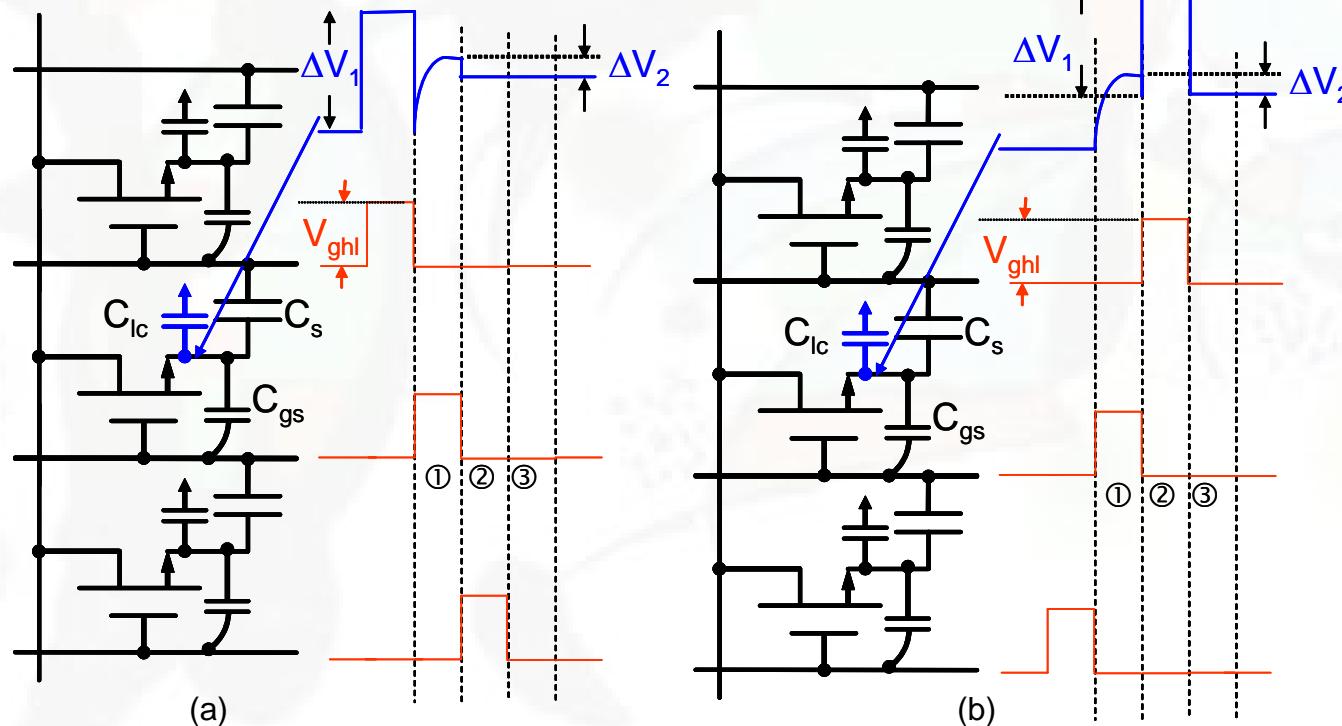


{圖 2.24} 三個垂直相鄰畫素的等效電路與對應波形，其中儲存電容在  
(a)前一條 (b)下一條掃描線上



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.3.5 儲存電容在掃描線上

#### 2.5.3.5.2 掃描線三階驅動法

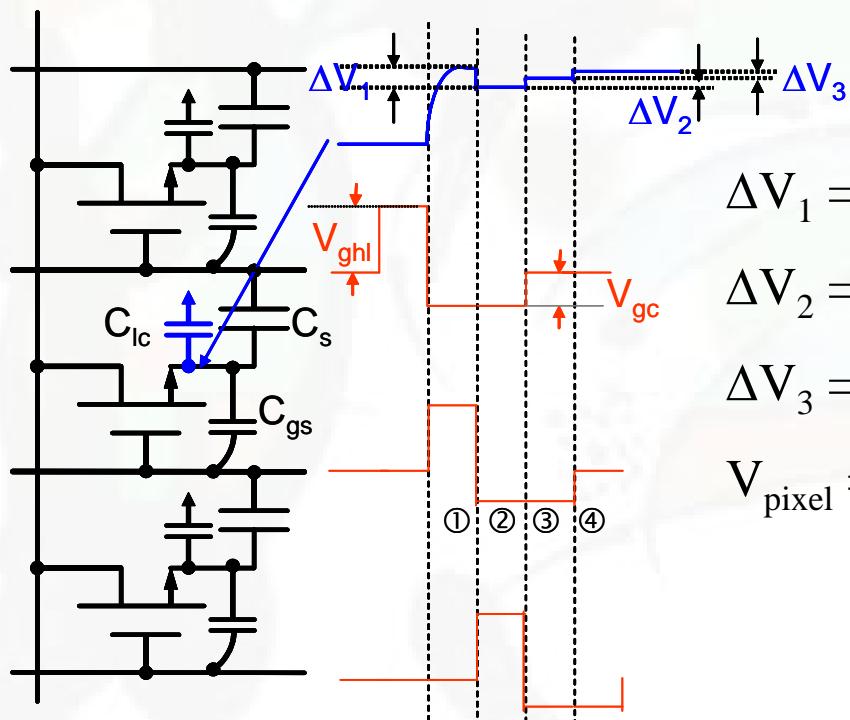

$$\Delta V_1 = (V_{ghl} + V_{gc})C_{gs} / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$\Delta V_2 = V_{gc}C_{st} / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$\Delta V_3 = V_{gc}C_{gs} / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$V_{pixel} = V_{data} - \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3$$


$$V_{gc}C_s = V_{ghl}C_{gs}$$



# 2.5 電容耦合效應

## 2.5.3.5 儲存電容在掃描線上

### 2.5.3.5.3 掃描線四階驅動法

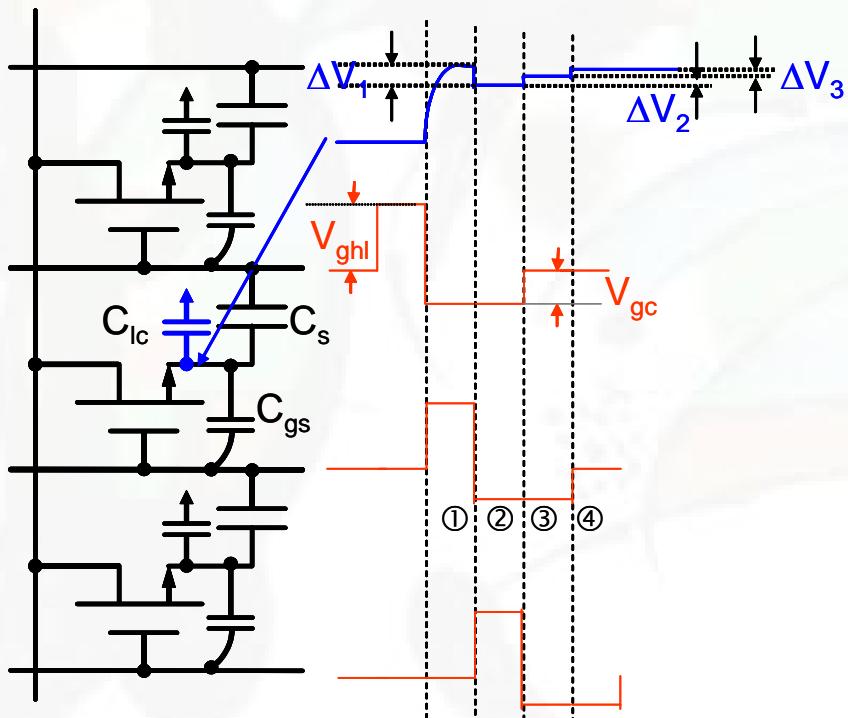

$$\Delta V_1 = (V_{ghl} - V_{gcl})C_{gs} / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$\Delta V_2 = V_{gcl}C_s / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$\Delta V_3 = V_{gcl}C_{gs} / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$V_{pixel^+} = V_{data^+} - \Delta V_1 + \Delta V_2 - \Delta V_3$$

$$\Delta V_4 = (V_{ghl} + V_{gcl})C_{gs} / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$\Delta V_5 = V_{gcl}C_s / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$\Delta V_6 = V_{gcl}C_{gs} / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$

$$V_{pixel^-} = V_{data^-} - \Delta V_4 - \Delta V_5 + \Delta V_6$$

$$V_{data^+} = -V_{data^-}$$

$$V_{pixel^+} = -V_{pixel^-}$$

$$-\Delta V_1 + \Delta V_2 - \Delta V_3 = -(-\Delta V_4 - \Delta V_5 + \Delta V_6)$$

$$2V_{ghl}C_{gs} = (V_{gcl} - V_{gcl})C_s$$



## 2.5 電容耦合效應

### 2.5.4 資料線的電容耦合效應

$$\Delta V = (V_{\text{data1}} - V_{\text{data2}})(C_{pd}) / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$


$$+ (V'_{\text{data1}} - V'_{\text{data2}})(C_{pd'}) / (C_{gs} + C_s + C_{lc} + \dots)$$



## 2.6 信號延遲

### 2.6.1 信號延遲的原理
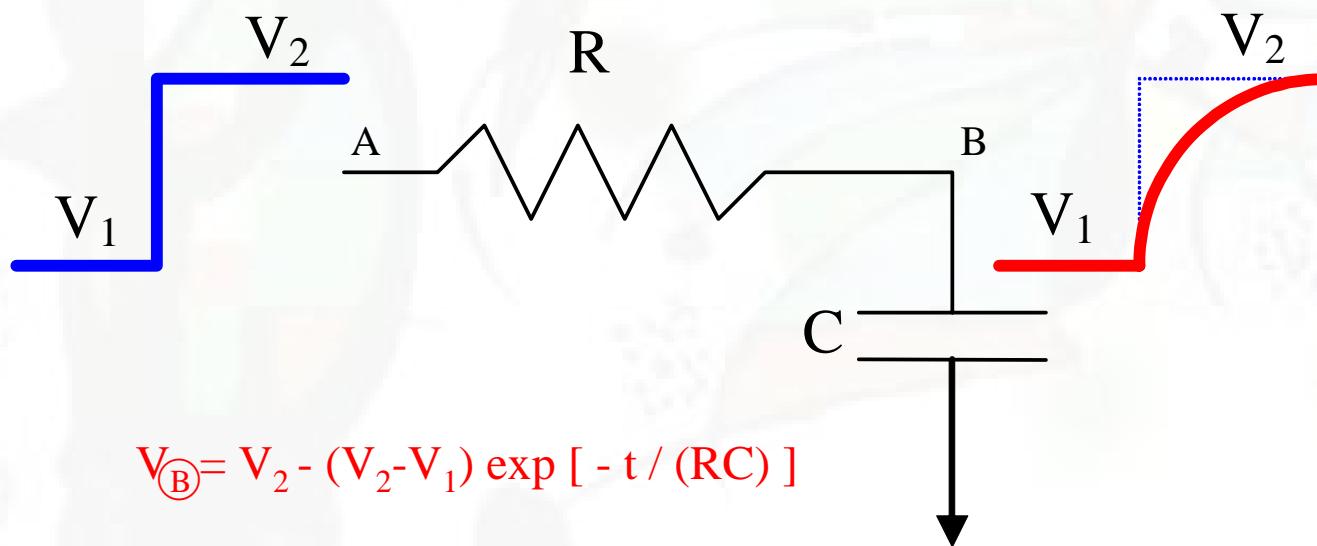
#### 2.6.1.1 電阻-電容低通濾波器(RC low-pass filter)




{圖 2.27} 電阻-電容電路電壓切換波形示意圖



## 2.6 信號延遲

### 2.6.1 信號延遲的原理

#### 2.6.1.2 一維分散化電阻-電容串接電路

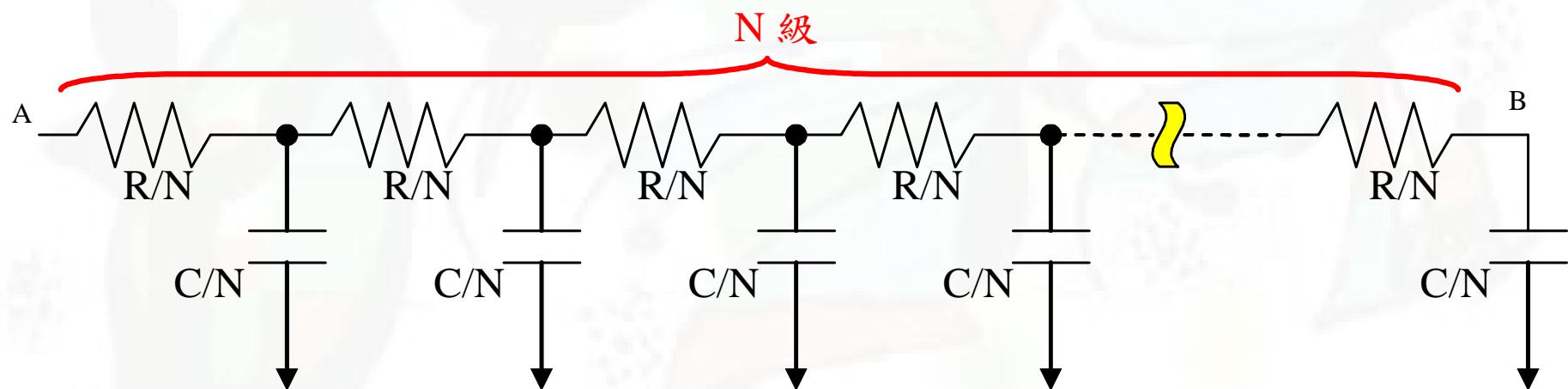


{圖2.28} 一維分散型電阻-電容串接電路



## 2.6 信號延遲

### 2.6.1 信號延遲的原理

#### 2.6.1.3 畫素單元等效成其他電阻-電容電路組合

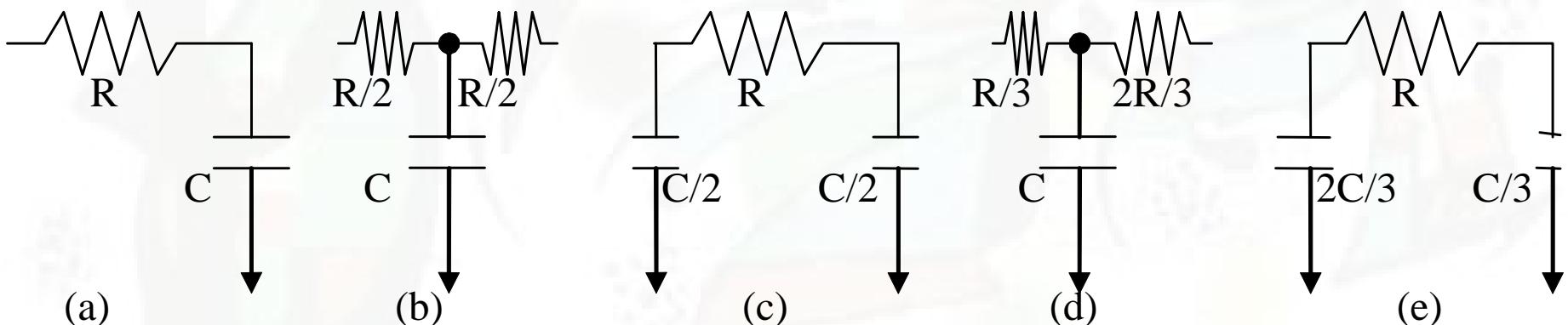

{圖2.29} 畫素單元的等效電阻-電容電路



## 2.6 信號延遲

### 2.6.2 延遲信號的計算方法

#### 2.6.2.1 利用電腦輔助計算延遲信號

**SPICE**

#### 2.6.2.2 利用簡單的公式估計延遲信號


$$\tau = N(N+1)RnCn/2$$

$$\tau = 1[1+(1/N)]RnCn/2$$



## 2.6 信號延遲

### 2.6.2.3 延遲信號的計算結果比較

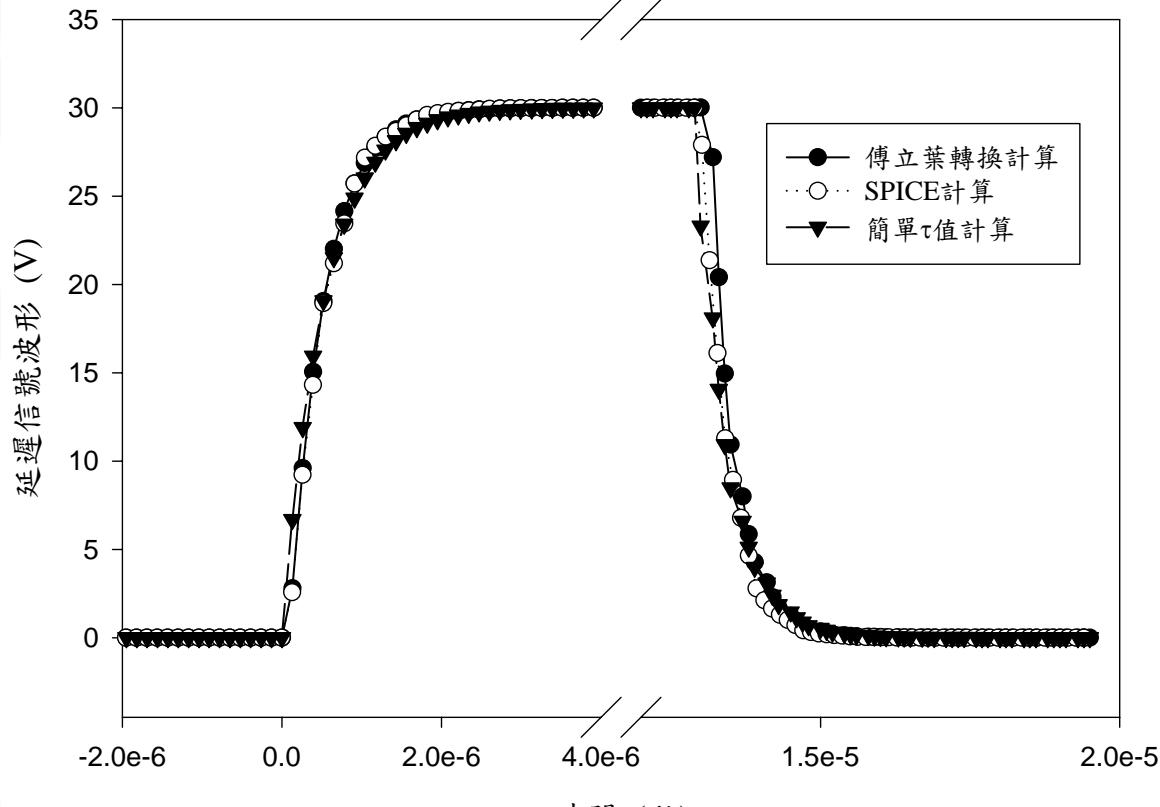


{圖 2.30} 延遲波形計算方式的比較



## 2.6 信號延遲

### 2.6.2.4 一維分散型電阻-電容串接的分割級數

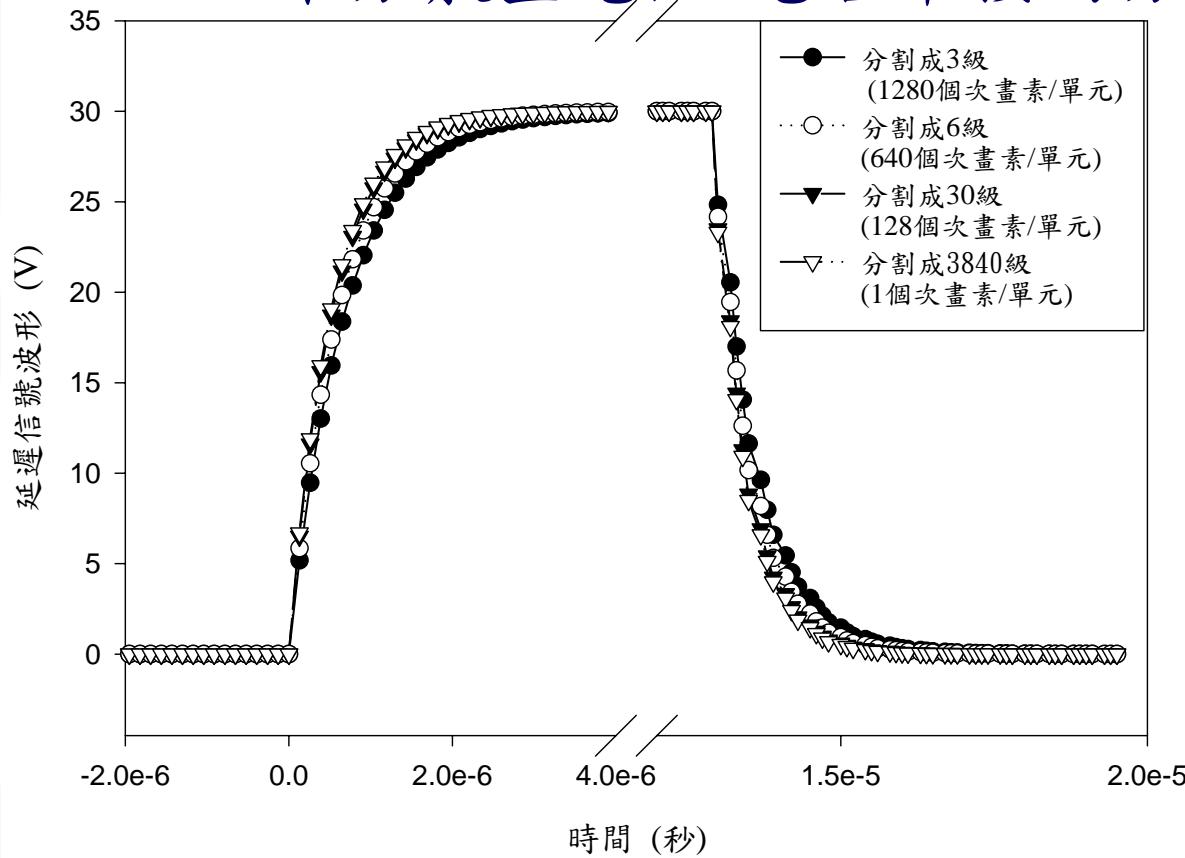

{圖 2.31} 延遲波形分割級數的比較



## 2.6 信號延遲

### 2.6.3 掃描線上的信號延遲

#### 2.6.3.1 掃描線的次畫素等效電路

{圖2.19}畫素佈局



#### 2.6.3.2 掃描線上的次畫素等效電阻



# 2.6 信號延遲

## 2.6.3 掃描線上的信號延遲

### 2.6.3.3 掃描線上的次畫素等效電容

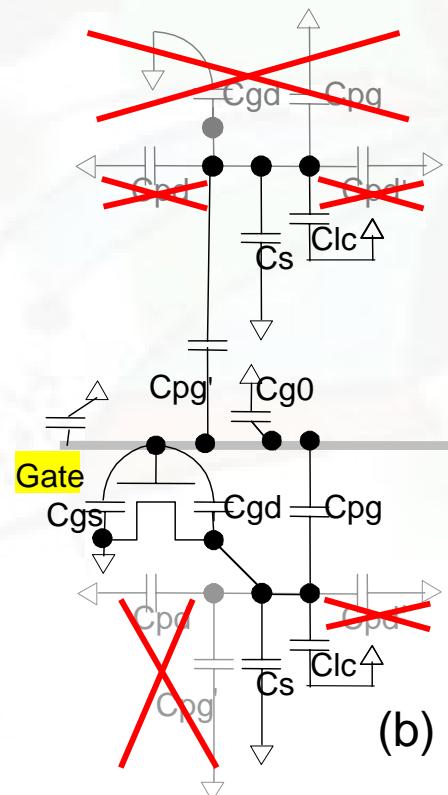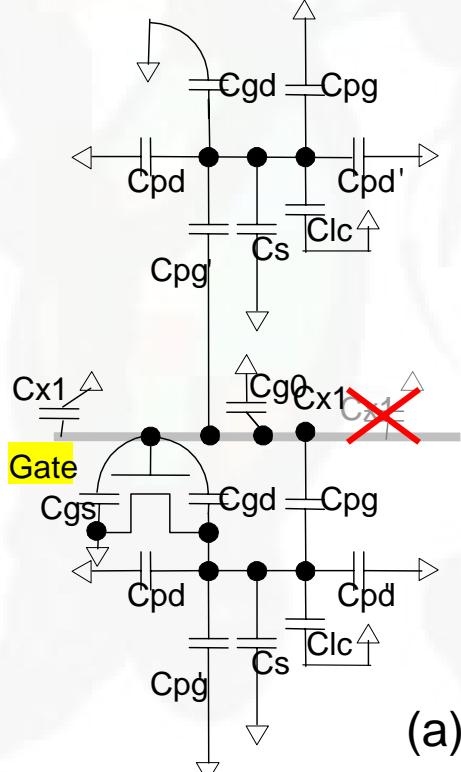


{圖2.32} 掃描線上次畫素電容  
(a)包括畫素電極上所有電容的等效電路  
(b)簡化的等效電路



# 2.6 信號延遲

## 2.6.4 資料線上的信號延遲

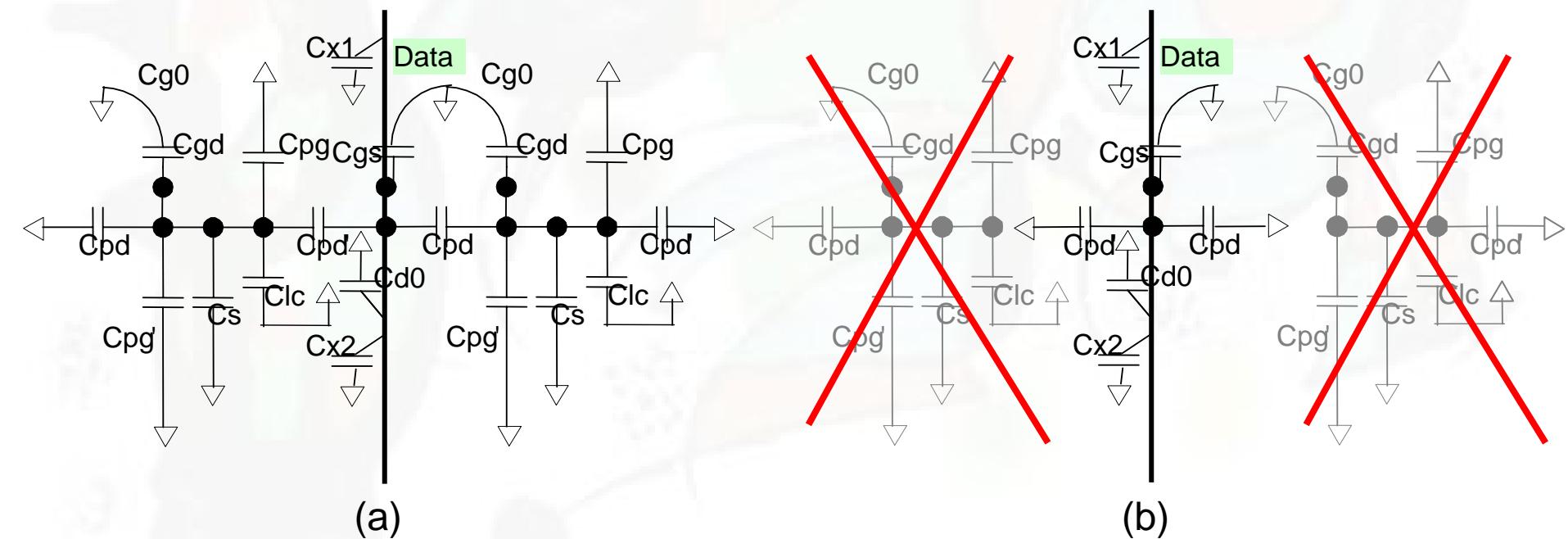


{圖2.33} 資料線上次畫素電容 (a)包括畫素電極上所有電容的等效電路 (b)簡化的等效電路



## 2.6 信號延遲

### 2.6.5 共電極的信號延遲

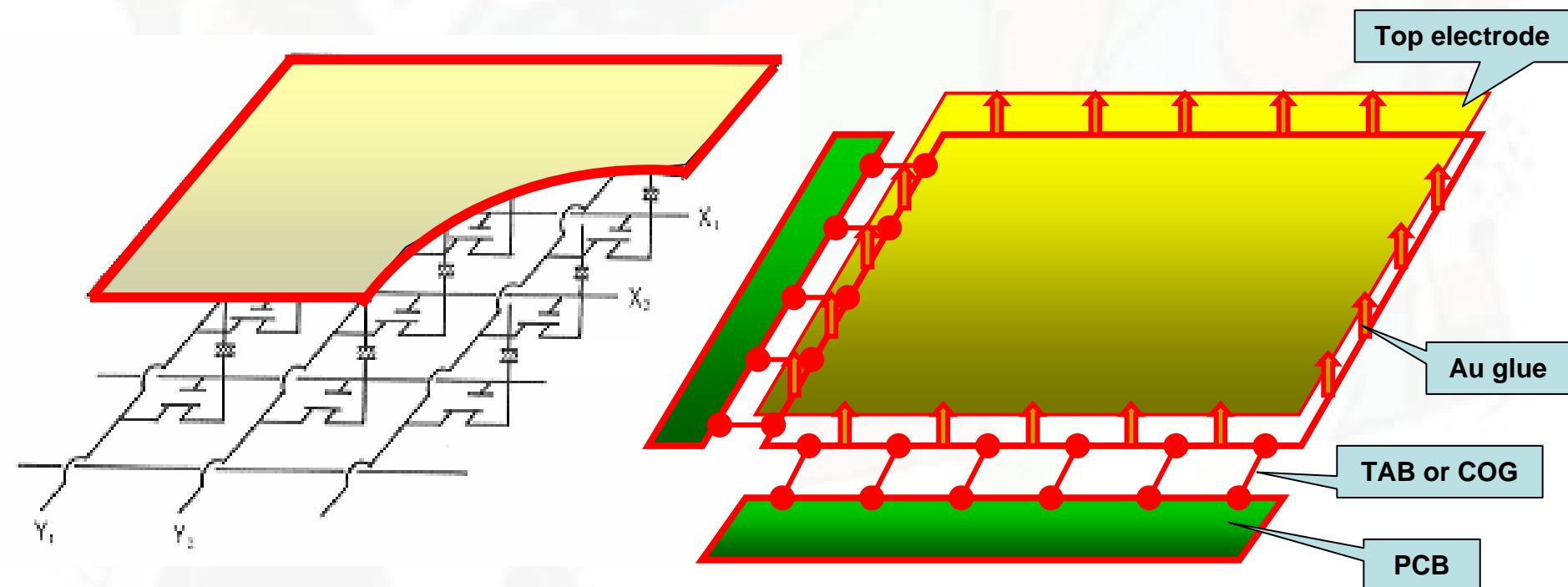



## 2.7 綜合效應

### 2.7.1 充電與電荷保持

2.7.1.1 儲存電容

2.7.1.2 TFT的開關電流比

$$I_{charge} dt_{charge} > C_{charge} dV_{charge}$$

$$I_{leak} dt_{hold} < C_{hold} dV_{hold}$$



$$I_{charge} / I_{leak} > (C_{charge}/C_{hold}) (dV_{charge}/dV_{hold}) / (dt_{charge} / dt_{hold})$$



## 2.7 綜合效應

### 2.7.2 充電與電容耦合

#### 2.7.2.1 TFT的開電壓 $V_{on}$


#### 2.7.2.2 儲存電容 $C_s$



## 2.7 綜合效應

### 2.7.3 充電與信號延遲

#### 2.7.3.1 掃描線信號與資料線信號的同步

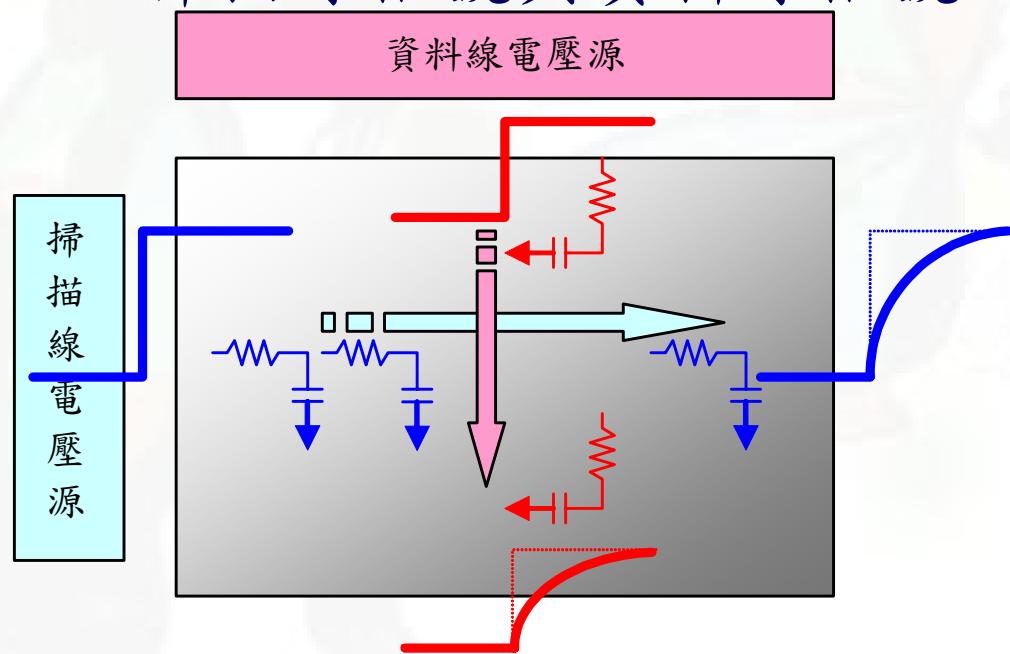


{圖2.34} TFT LCD的面板信號延遲示意圖



## 2.7 綜合效應

### 2.7.3 充電與信號延遲

#### 2.7.3.1 掃描線信號與資料線信號的同步

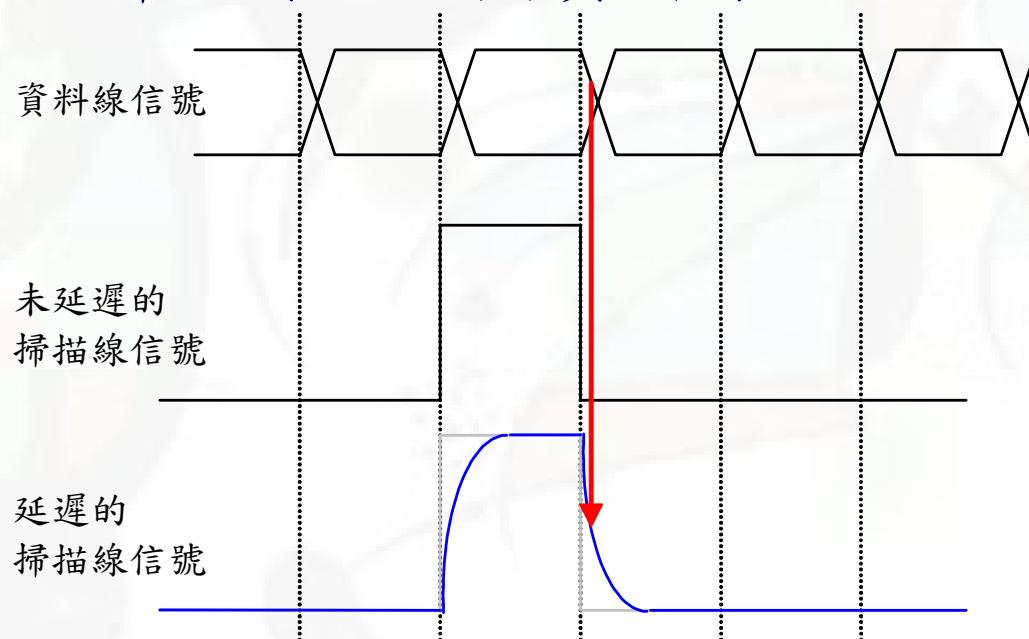


{圖2.35} 不考慮信號延遲的掃描線與資料線信號時序關係示意圖




## 2.7 綜合效應

### 2.7.3 充電與信號延遲

#### 2.7.3.2 掃描線的Output Enable信號與充電時間的縮短

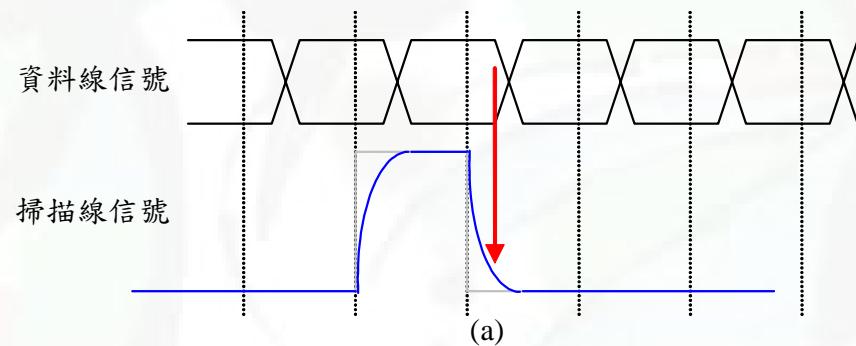

(a)

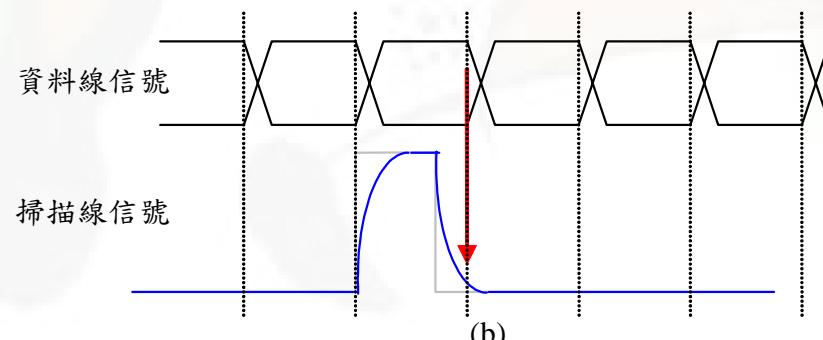

(b)


{圖2.36} 補償信號延遲的方式  
(a) 延後資料線信號切換  
(b) 提前掃描線關閉



## 2.7 綜合效應

### 2.7.3 充電與信號延遲

#### 2.7.3.2 掃描線的Output Enable信號與充電時間的縮短

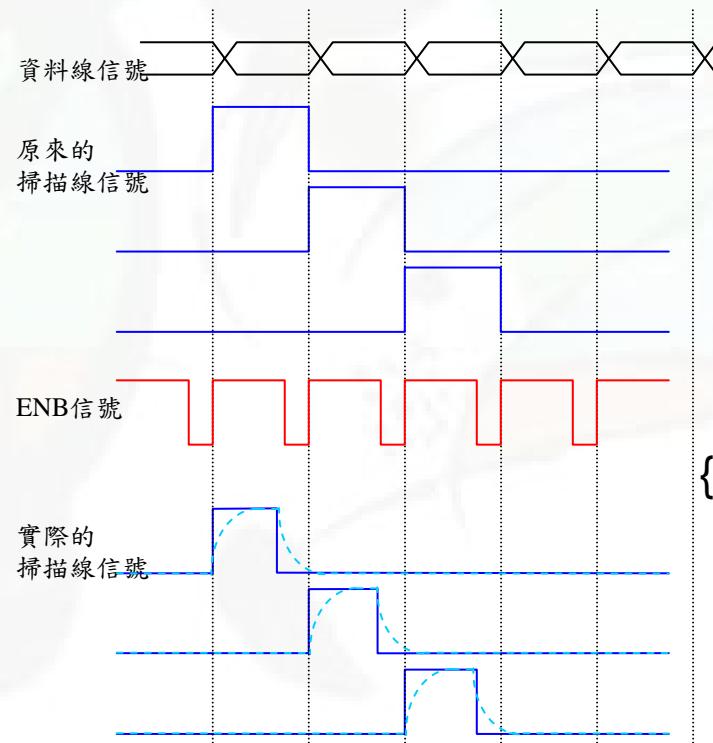


{圖 2.37} 掃描線的Output Enable信號



## 2.7 綜合效應

### 2.7.4 電荷保持與電容耦合

### 2.7.5 電容耦合與信號延遲

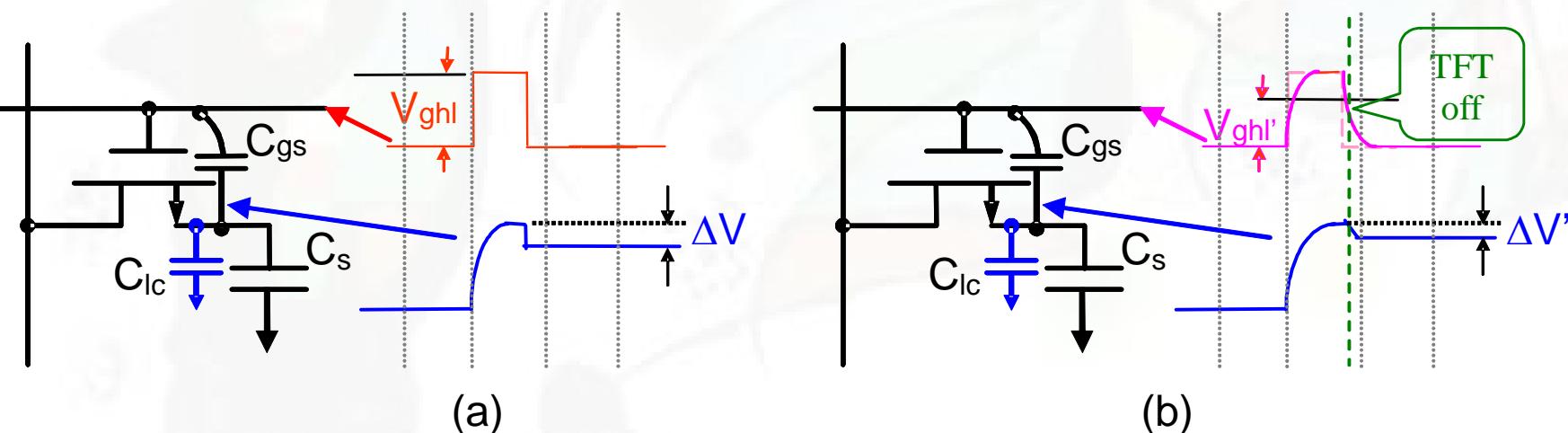


{圖2.38} 掃描線上不同畫素位置的電容耦合效應 (a)信號源的近端 (b)信號源的遠端



## 2.7 綜合效應

### 2.7.5 電容耦合與信號延遲

#### 2.7.5.1 減少掃描線信號的高頻成分

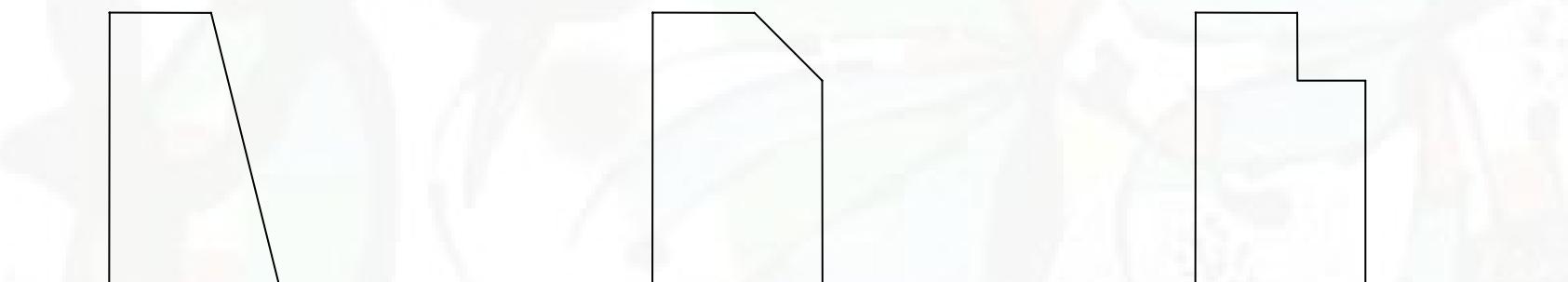

{圖2.40} 幾種電容耦合效應差異較少的掃描線信號波形



## 2.7 綜合效應

### 2.7.5 電容耦合與信號延遲

#### 2.7.5.2 以掃描線的延遲波形補償共電極的電壓波形

